



PVK HS2020

Josephine Loehle
jloehle@student.ethz.ch



Organisatorisches

- Über mich: Josephine, 3. Semester Elektrotechnik
- Webseite: <https://www.n.ethz.ch/student/jloehle/>
 - Folien, Zusammenfassung, Notizen
- Email: jloehle@student.ethz.ch

Ablauf



- 9:00-10:30: Theorie 1
- Kurze Pause
- 10:40-12:00: Theorie 2
- Mittagspause
- 13:00-16:00: Prüfung lösen + Zeit für Fragen

Logische Verknüpfungen

Zweiwertige Logik – Bits

Bits

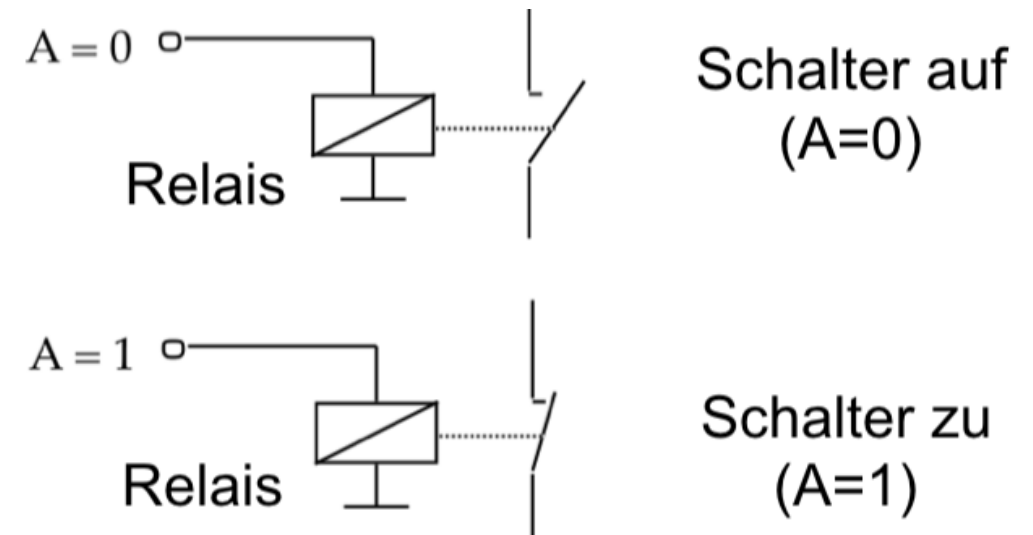 - 2 binäre Zustände: 0 & 1
- n Bits können 2^n Zustände beschreiben
- MSB ... LSB



Wahrheitstabellen

- N Eingänge
- M Ausgänge

2^N Zeilen




A	B	C	Y
0	0	0	$f(0,0,0) \in \{0,1\}$
0	0	1	$f(0,0,1) \in \{0,1\}$
0	1	0	$f(0,1,0) \in \{0,1\}$
0	1	1	$f(0,1,1) \in \{0,1\}$
1	0	0	$f(1,0,0) \in \{0,1\}$
1	0	1	$f(1,0,1) \in \{0,1\}$
1	1	0	$f(1,1,0) \in \{0,1\}$
1	1	1	$f(1,1,1) \in \{0,1\}$

M + N Spalten

UND-Verknüpfung

- $Y = 1$, wenn $A = 1$ & $B = 1$

Hier verwendet

   

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

$$Y = A \wedge B$$



$$Y = A \cdot B$$

Hier verwendet

ODER-Verknüpfung

- $Y = 1$, wenn $A = 1$ &/oder $B = 1$

Hier verwendet

  




A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

$$Y = A \vee B$$

$$Y = A + B$$

INVERTER

- $Y = 1$, wenn $A = 0$

   


A	Y
0	
1	

Hier
verwendet

$$Y = \bar{A}$$

NAND-Gatter

- $Y = 1$, wenn $A = 0$ &/oder $B = 0$

 

A	B	X	Y
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		


$$Y = \overline{A \wedge B}$$

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

Hier verwendet

NOR-Gatter

- $Y = 1$, wenn $A = 0$ & $B = 0$

 

A	B	X	Y
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

$$Y = \overline{A \vee B}$$


$$Y = \overline{A + B}$$

XOR-Gatter (= Exclusive Or)

- $Y = 1$, wenn $A = 0$ oder $B = 0$

A	B	X
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Hier verwendet

 


Hier verwendet

$$Y = A \oplus B$$

XNOR-Gatter


- Invertiertes XOR-Gatter

$$Y = \overline{A \oplus B}$$

 

CMOS Schaltungen


MOS-Transistoren

 

- $|V_{gs}| < |V_{th}|$ kein Strom fließt
- $|V_{gs}| > |V_{th}|$ es fließt Strom
- $|V_{th}|$ = Schwellenspannung (ca. 0.8V)
- Funktioniert durch Halbleiter


NMOS

 - Elektronen fließen von S zu D
- P-Typ Halbleiter
- Für Pull-down Schaltung verwendet




PMOS

 - Löcher fließen von S zu D
- N-Typ Halbleiter
- Für Pull-up Schaltung verwendet




Pull-up Schaltung

 - PMOS-Transistoren
- Leitet, wenn $G \neq S$ ($G = 0$)
- Leitet eine 1 weiter (an V_{DD} gebunden)
- NN (Unbestimmter Zustand) wenn Transistor davor gesperrt




Pull-down Schaltung

 - NMOS-Transistoren
- Leitet, wenn $G \neq S$ ($G = 1$)
- Leitet eine 0 weiter (an Masse gebunden)
- NN (Unbestimmter Zustand) wenn Transistor davor gesperrt




Schaltungen

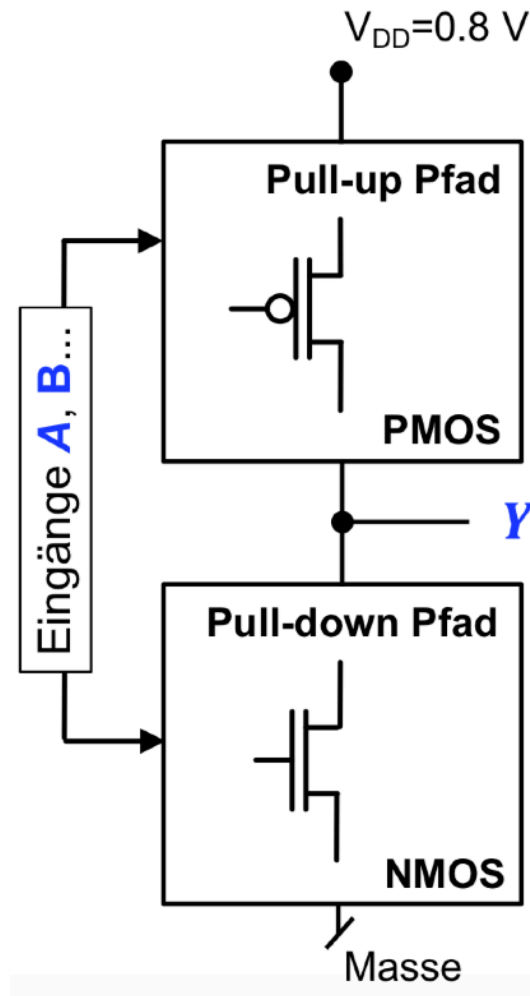- # NMOS-Transistoren = # PMOS-Transistoren = # Eingänge




NOT

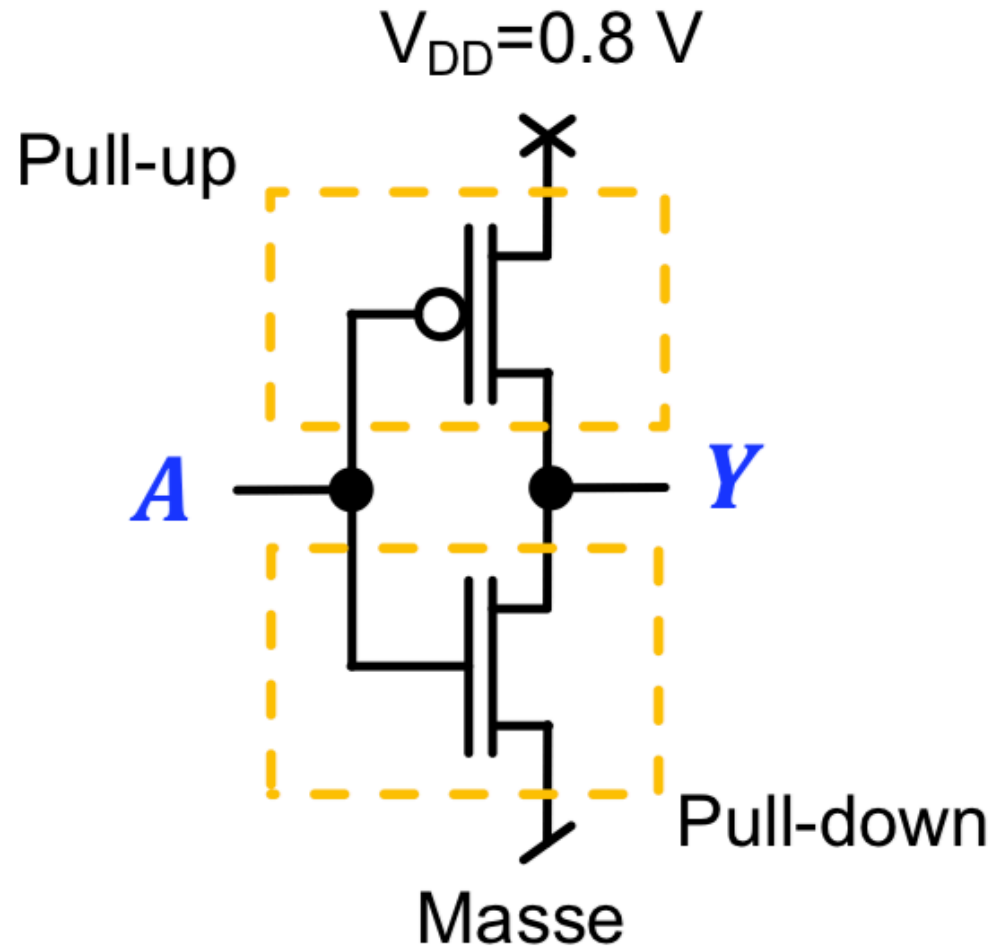


A	PMOS	NMOS	Y
0			
1			

NAND

 

- PMOS parallel
- NMOS in Serie

NOR

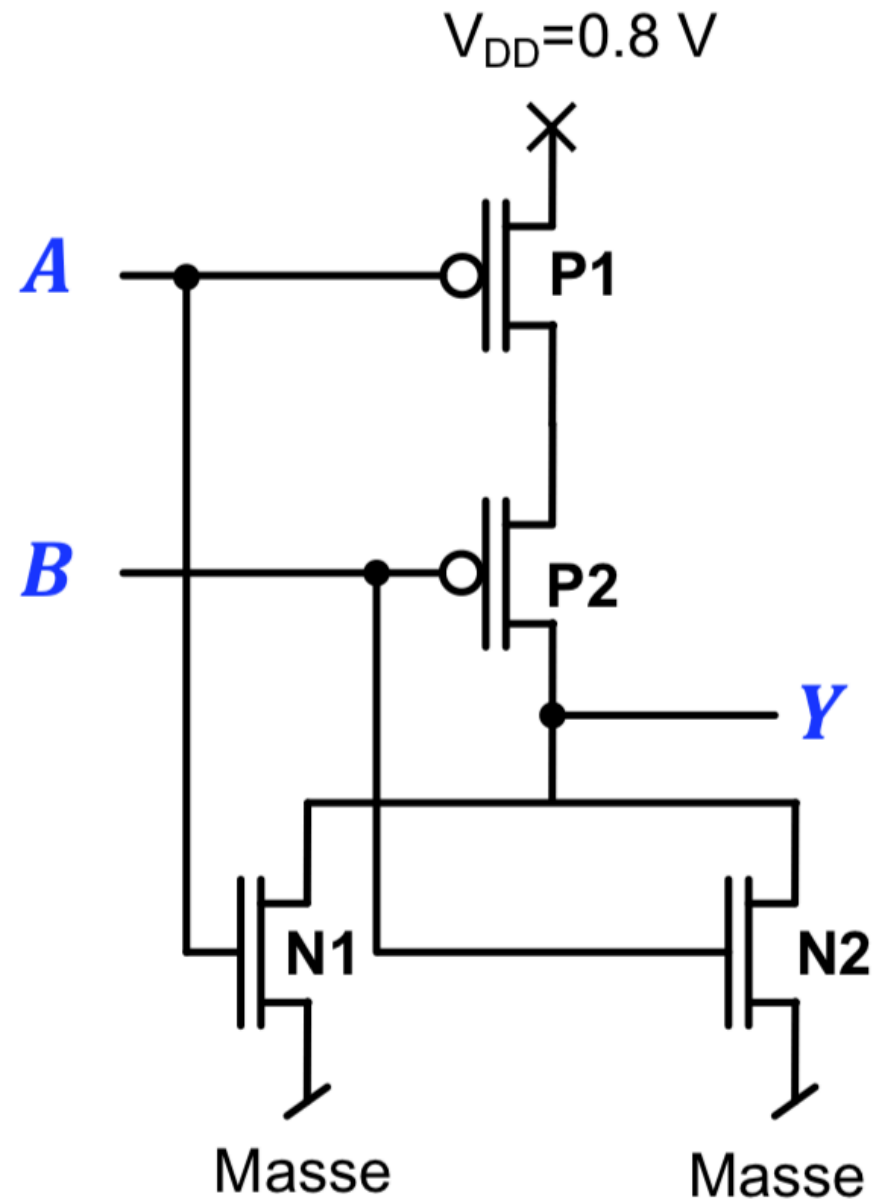

- PMOS in Serie
- NMOS parallel

Pfade umwandeln

1. Gleichung aufstellen



- (Bei Pull-up einzelne Elemente invertiert, bei Pull down ganze Gleichung)
- (UND in Serie, ODER parallel)


2. Gleichung invertieren

- (UND/ODER vertauschen und Investitionen vertauschen)


3. Neue Gleichung zeichnen

- (UND: Serie, ODER: Parallel)

  

 

Zeitverzögerung

 

$$t_d = (t_{pHL} + t_{pLH}) / 2$$

- Verzögerungszeit, gemessen bei 50%
- “Verschiebung im Block”
- Anstiegs- Abfallszeit, gemessen bei 10%-90%
- “Schräge Übergänge”


Zeitverzögerung

$$D = A * B$$

$t_{p, \text{And}} = 2\text{ns}$

$$E = D + C$$

$t_{p, \text{OR}} = 3\text{ns}$

 

Schritt 1: Signal ohne Zeitverzögerung einzeichnen

Bool'sche Algebra

Basisregeln Schaltalgebra

- Kommutativität: $(A + B + C = B + C + A)$ $(A * B * C = B * A * C)$
- Assoziativität: $(A + (B + C) = (A + B) + C)$ $(A * (B * C) = (A * B) * C)$
- Distributivität: $(A * B + A * C = A * (B + C))$ $((A + B) * (A + C) = A + (B * C))$

- “Normale” Regeln für Multiplikation und Addition

Bool'sche Grundregeln

NICHT	$\neg\neg A = A$	-
NULL	$A + 0 = A$	$A * 0 = 0$
EINS	$A + 1 = 1$	$A * 1 = A$
IDEMPOTENZ	$A + A = A$	$A * A = A$
KOMPLEMENT	$A + \neg A = 1$	$A * \neg A = 0$
ADSORPTION	$A + (\neg A * B) = A + B$	$A * (\neg A + B) = A * B$
ABSORPTION	$A + (A * B) = A$	$A * (A + B) = A$
NACHBARSCHAFT	$(A * B) + (\neg A * B) = B$	$(A + B) * (\neg A + B) = B$

Vorrangsregeln

- Klammern
- {AND; OR; NOR; NAND} vor {XOR; XNOR}
- {AND; OR; NOR; NAND} und {XOR; XNOR} sind untereinander gleichwertig


De Morgan'sche Regeln

Die De Morgan'schen Gesetze sind verallgemeinerbar auf mehreren Variablen:

Erstes Gesetz: $Y = \overline{A \wedge B \wedge C \wedge \dots} = \bar{A} \vee \bar{B} \vee \bar{C} \vee \dots$

Zweites Gesetz: $Y = \overline{A \vee B \vee C \vee \dots} = \bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \wedge \dots$

De Morgan'sche Regeln

 

Schaltungssynthese

Minterm

- UND-Verknüpfung von Schaltvariablen
- Minterm gibt nur bei einer Variablenkombination 1 (Minimum)
- Bei n Variablen 2^n Minterme

- Bildung und Variablenfindung:
 - Invertierte = 0
 - Nicht-invertierte = 1

Maxterm

- ODER-Verknüpfung von Schaltvariablen
- Maxterm gibt nur bei einer Variablenkombination 0 (Maximum)
- Bei n Variablen 2^n Maxterme

- Bildung und Variablenfindung:
 - Invertierte = 1
 - Nicht-invertierte = 0

Normalformen

Disjunktive Normalform

- ODER-Verknüpfung von allen Mintermen = 1
-

Konjunktive Normalform

- UND-Verknüpfung von allen Maxtermen = 0
-



Kanonische Form

- Nur Min- oder Maxterme mit jeder Variable genau 1 Mal

A	B	C	$Y = f(A, B, C)$	Minterm	Maxterm
0	0	0	1		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	1	1		
1	0	0	1		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	1	0		

Karnaugh Diagramme

  - Zum vereinfachen der Kanonischen Formen







Vereinfachen mit dem Karnaugh Diagramm (DNF)


- 1 eintragen, wenn der Minterm existiert.
- 0 eintragen, wenn der Minterm nicht existiert.

- Päckchen können gebildet werden, wenn:
 - mind. eine Variable negiert und nicht negiert vorkommt
 - mind. eine Variable konstant bleibt
 - Felder könne zu mehreren Päckchen gehören
 - Aufgeschrieben wird die Variable, die konstant bleibt

Mehr Variablen möglich...

  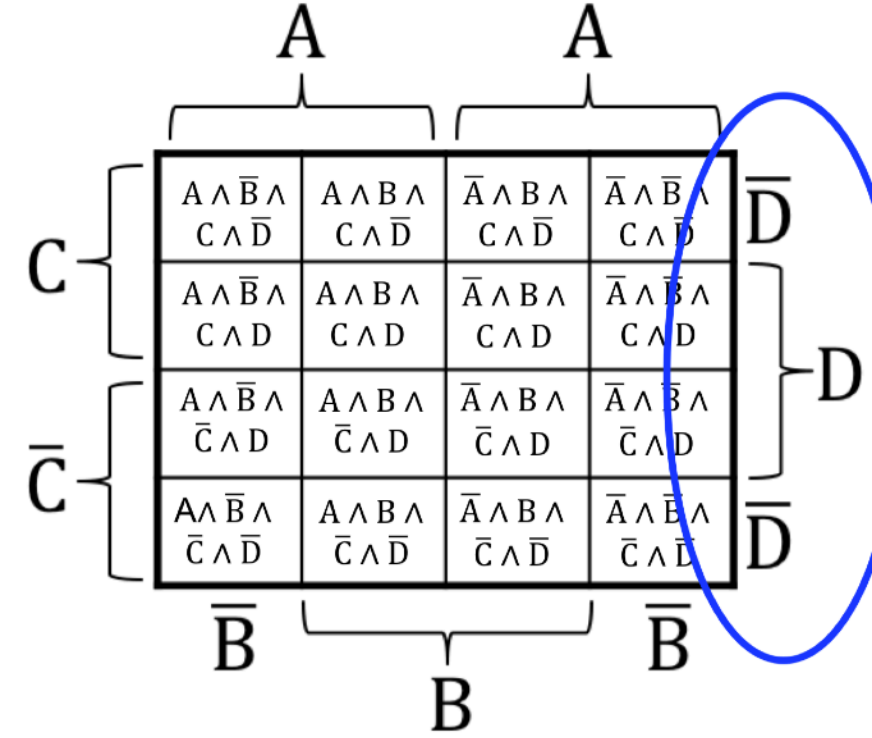 
 
$$f = (\bar{B} \wedge \bar{C}) \vee (A \wedge \bar{B}) \vee (A \wedge B \wedge \bar{C}) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C \wedge \bar{D}) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \wedge \bar{D})$$



Vereinfachung mit der KNF

- 0-Päckchen
- Maxterme formen und mit UND verknüpfen
- Eingänge invertieren
- Siehe Serie

Don't Care Zustände

- Nicht benutzte Zustände können im Karnaugh Diagramm mit X gekennzeichnet werden.
- X können bei der Päckchenbildung mitbenutzt werden.

Hazards

- Durch Zeitverzögerung
- Bei Päckchen, die sich orthogonal berühren
- Behebung: Zusätzliches Päckchen um die betroffenen Stellen

Zahlen & Codes

Zahlensysteme Definition (Das Dezimalsystem)

$$D = \sum_{i=-\infty}^{i=\infty} b_i \cdot R^i$$

Basis

Zwischen 0 und R-1

$$357 = 7 * 1 + 5 * 10 + 3 * 100 = 3 * 10^0 + 5 * 10^1 + 3 * 10^2$$

Gebräuchliche Zahlensysteme

- Dezimal
 - Basis = 10
- Binär (0b)
 - Basis = 2
- Hexadezimal (0x)
 - Basis = 16
 - $b = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$
- Oktal (0o)
 - Basis = 8

Umwandlung Dezimal zu System mit Basis R

- Ganze Zahl
 - Division mit R
 - Rest eintragen (von Rechts nach Links)
 - Quotient wieder Teilen bis dieser == 0
- Zahl zwischen 0 und 1
 - Mit R Multiplizieren
 - Zahl vor dem Komma eintragen (von Links nach Rechts)
 - Zahl vor dem Komma wegnehmen und wieder Multiplizieren bis ganze Zahl

Beispiel Dezimal zu System mit Basis R

42 =

0b

0o

0x

Umwandlung Binär zu Hex

- Viererpäckchen bilden (von hinten aus)
- Viererpäckchen umwandeln in Dezimal
- Zahlen >9 als Buchstaben schreiben und alles als Hex schreiben

Umwandlung Binär zu Oct

- Dreierpäckchen bilden (von hinten aus)
- Dreierpäckchen umwandeln in Dezimal
- Als Oct schreiben

Beispiel Binär zu Hex

$$200 = 0b11001000 = 0x$$

Beispiel Binär zu Oct

$$200 = 0b11001000 = 0o$$

Binärzahlen addieren

- “Normales” schriftliches addieren

	1	1	1		1	1				
		0	1	1	0	0	1	0	1	1
+		1	1	1	0	1	1	1	0	0
=	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1

Binärzahlen subtrahieren

- Negatives Zweierkomplement zur zu subtrahierenden Zahl bilden
- “Normales” schriftliches addieren

Zweierkomplement

- Um negative Dualzahlen darstellen zu können

	VZ	Betrag
positiv	0	$MSB, MSB_{-1}, MSB_{-2}, \dots, LSB = X_{(2)} $
negativ	1	$\rightarrow X_{(2)} $ Bitweise invertieren \rightarrow Eine $1_{(2)}$ muss an der LSB Stelle addiert werden $\overline{MSB}, \overline{MSB_{-1}}, \overline{MSB_{-2}}, \dots, (\overline{LSB} + 1_{(2)})$

- 42 =

(8 Stellen)

Binärzahlen subtrahieren – Beispiel

$$A=1101.111$$

$$B=111000.001$$

$$C = A - B =$$

Codes


Binär	BCD	Excess-3	Aiken	4-2-2-1	Gray	O'Brien
0000	0		0	0	0	
0001	1		1	1	1	
0010	2		2	2	3	0
0011	3	0	3	3	2	
0100	4	1	4		7	4
0101	5	2			6	3
0110	6	3		4	4	1
0111	7	4		5	5	2
1000	8	5				
1001	9	6				
1010		7				9
1011		8	5			
1100		9	6	6	8	5
1101			7	7	9	6
1110			8	8		7
1111			9	9		8

Einzelne Ziffern in Binärdarstellung

Beim Zählen verändert sich immer nur eine Zahl

Fehlererkennung

 
- Code wird in regelmässigen Abständen (Tetrade) um ein Parity Bit ergänzt
 - **Even Parity Bit** = 0 wenn Anzahl 1 gerade
 - Odd Parity Bit = 0 wenn Anzahl 1 ungerade
- Am Ende des übertragenen Codes wird ein **Prüfwort** angehängt



Rechenschaltungen

Multiplexer


Mehrere Eingänge auf einen Ausgang

 

$$Y = (\bar{S}_0 \wedge \bar{S}_1 \wedge D_0) \vee (\bar{S}_0 \wedge S_1 \wedge D_1) \vee (S_0 \wedge \bar{S}_1 \wedge D_2) \vee (S_0 \wedge S_1 \wedge D_3)$$

Demultiplexer

Ein Eingang auf mehrere Ausgänge

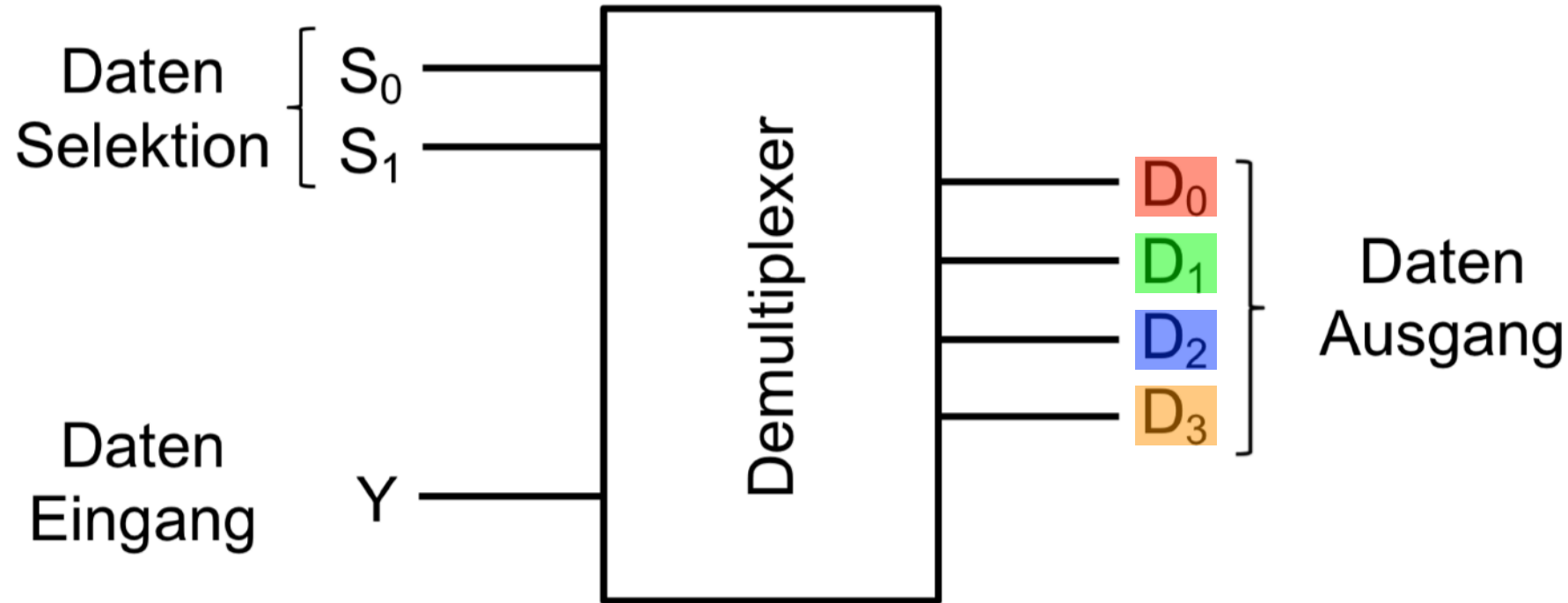

$$D_0 = \overline{S_0} \wedge \overline{S_1} \wedge Y,$$


$$D_1 = \overline{S_0} \wedge S_1 \wedge Y,$$

$$D_2 = S_0 \wedge \overline{S_1} \wedge Y,$$

$$D_3 = S_0 \wedge S_1 \wedge Y$$

Halbaddierer


- Um 2 Bits zu addieren

 

Was machen wir, wenn wir 3 Bits addieren wollen?

Volladdierer

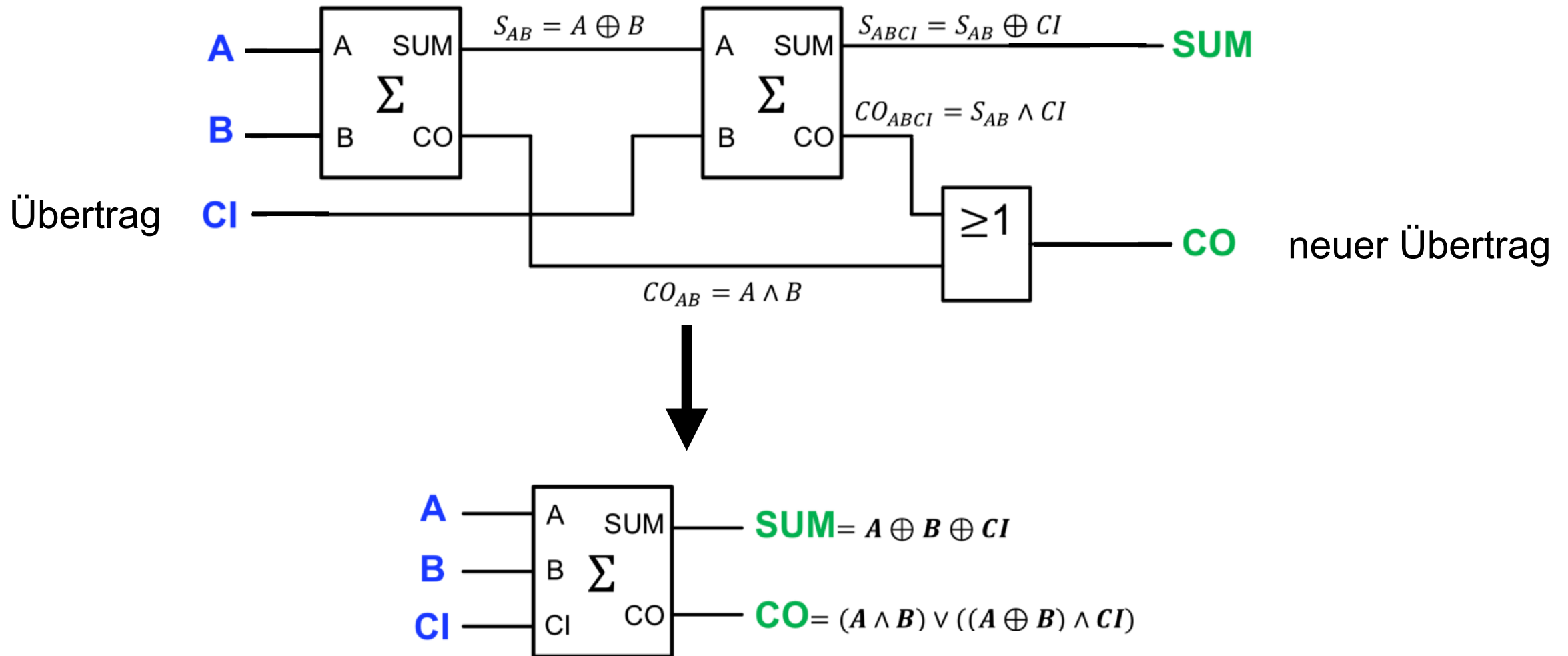- Um 3 Bits zu addieren
- $A + B + C = (A + B) + C$




Mehrbit-Addierer

- Wir wollen ganze Dualzahlen addieren
- Serienaddierer: in jedem Taktschritt wird eine Stelle addiert
- Paralleladdierer: in einem Taktschritt werden alle Stellen addiert

Paralleladdierer

- Für jedes Bit eine Schaltung generieren
 - $S_0 = A_0 + B_0$
 - $S_1 = A_1 + B_1 + C0_0$
- Vorteile
 - Schnell, da die Daten max. durch 3 Gatter müssen
- Nachteile
 - sehr Schaltungsaufwendig

Ripple-Carry Addierer

 

Ripple-Carry Addierer II


- Vorteile
 - Schaltungsaufwand wächst linear
 - Einfach erweiterbar
- Nachteile
 - langsam, da die Daten durchrieseln müssen

Carry-Lookahead Addierer

- Addierer werden kaskadiert
- Überträge werden parallel berechnet


- Vorteile
 - Gleich schnell wie der Paralleladdierer
 - Schaltungsaufwand wächst linear (wie bei Ripple-Carry)

Subtrahierer

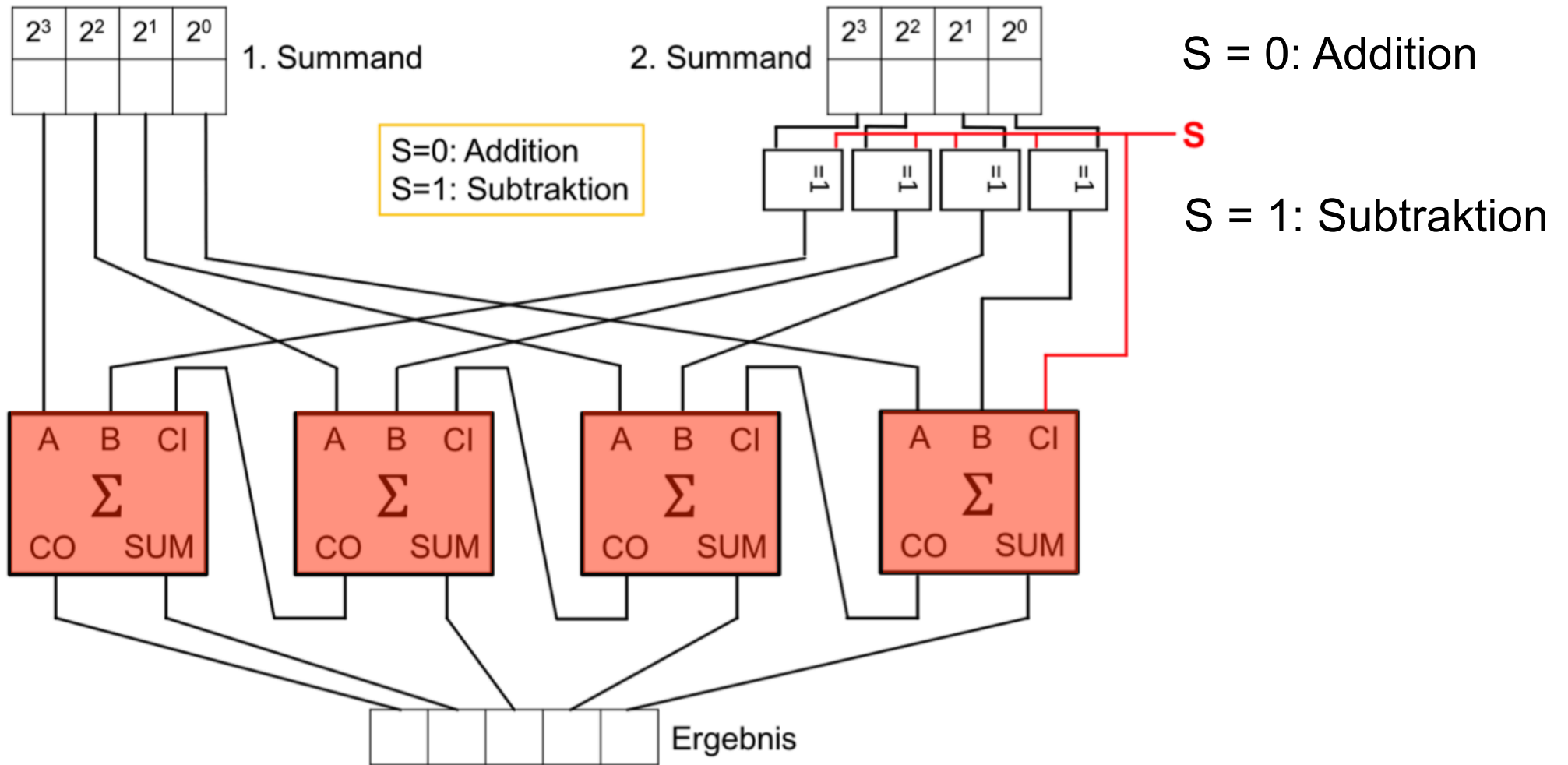

Multiplikation von Binärzahlen

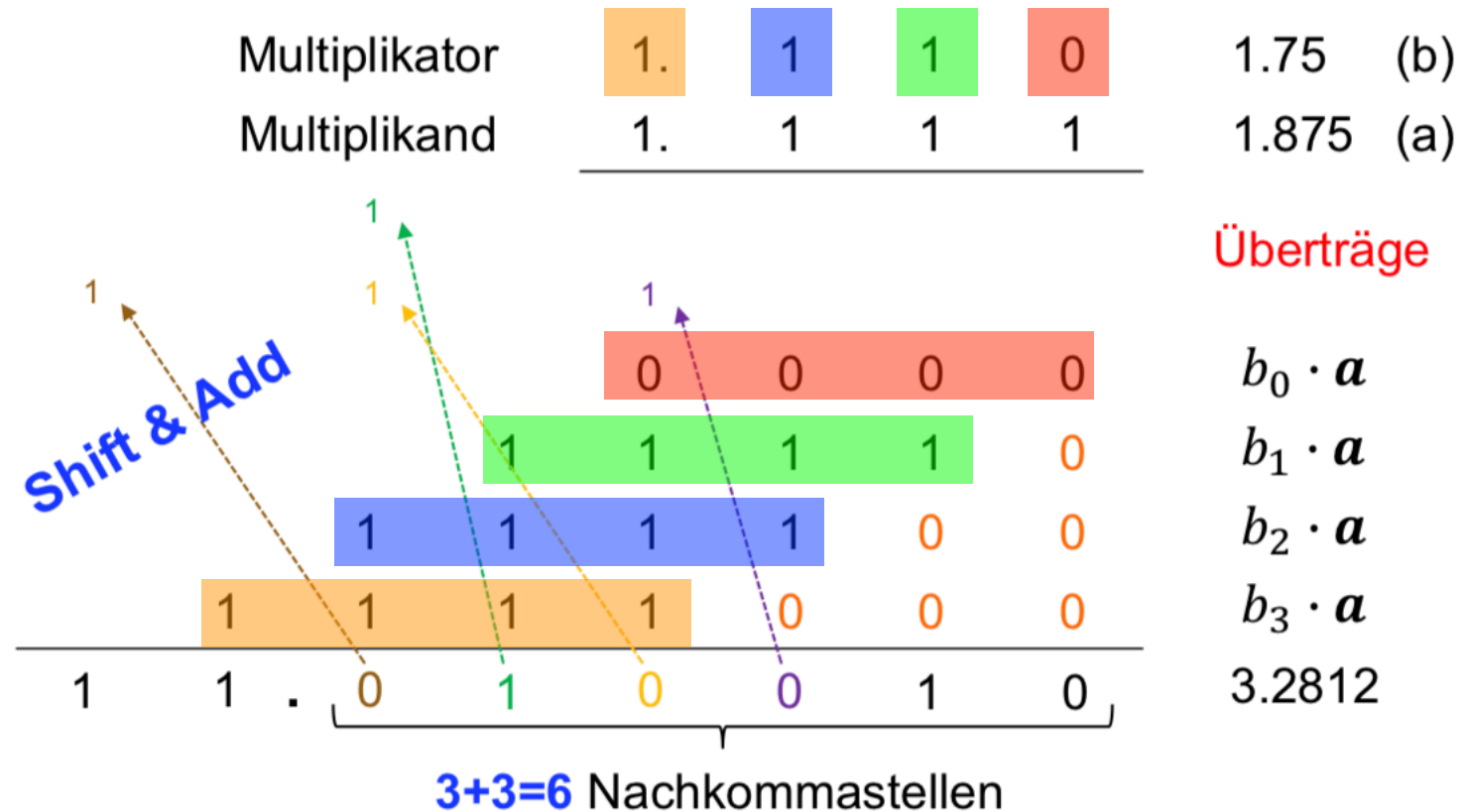- 1. Übertrag
 - 2. Übertrag
 - 3. Übertrag
 - 4. Übertrag



Booth-Algorithmus

(0 0): nichts machen

(1 0): -B

(0 1): +B

Shift

A = 0100

B = 0111

-B = 1001

Produkt	LB

Latches & Flipflops



Kombinatorische Schaltungen

- Ausgang hängt nur von den Eingängen und Gattern ab
- Bisher nur solche betrachtet

Sequentielle Schaltungen

- Besitzen Rückkoppelungen
- jetzt neu

SR-Latch

  

Fall	S	R	Q_{1n}	Q_{1n+1}
1	0	0	0	0
2	0	0	1	1
3	0	1	0	0
4	0	1	1	0
5	1	0	0	1
6	1	0	1	1
7	1	1	0	X
8	1	1	1	X



speichern

rücksetzen

setzen



unzulässig

Taktzustandgesteuertes SR-Latch

 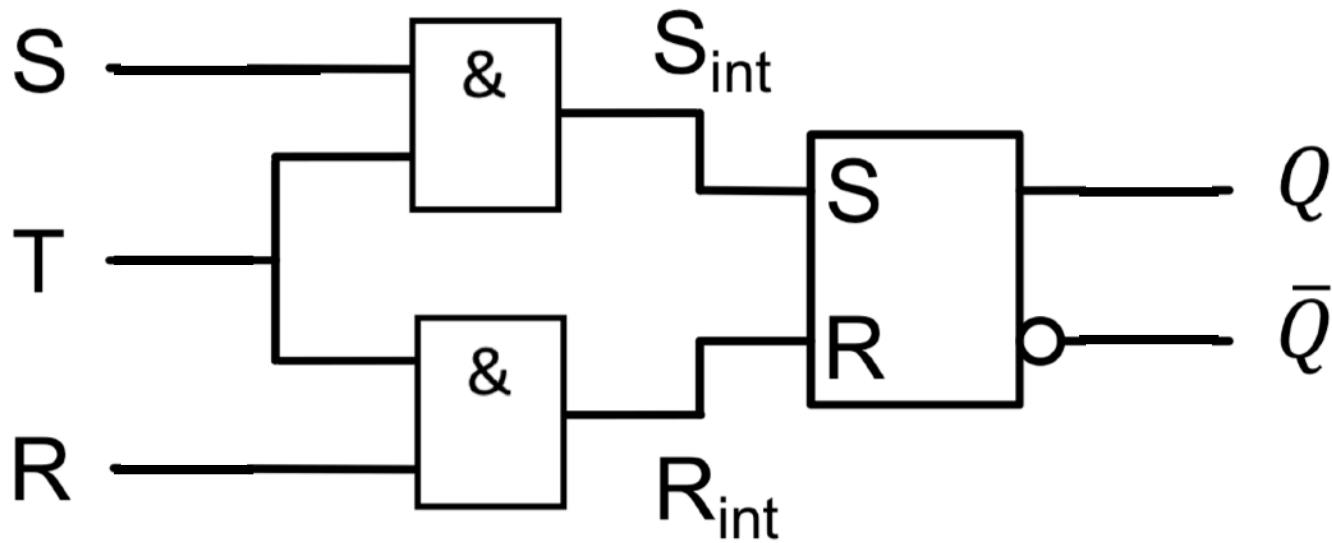

Gleich wie SR-Latches, nur dass sich Q nur verändern kann, wenn $T = 1$


D-Latches

 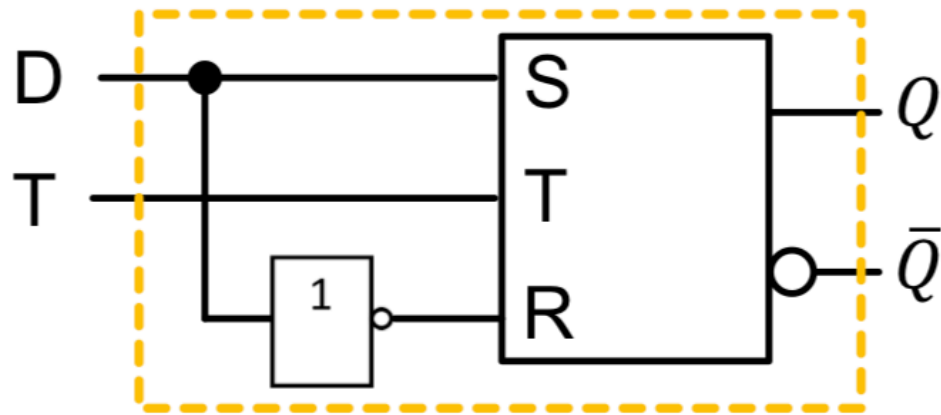


- Die Eingangskombination $R = S = 1$ wird verhindert
- $Q = D$ während $T = 1$
- Bei $T = 0$ wird der letzte Wert vor dem Übergang beibehalten

Flipflops

- TaktFLANKENgesteuert

 


 Eingangsvariable werden beim
0 - 1 Übergang von C wirksam




Eingangsvariable werden beim
1 - 0 Übergang von C wirksam

D-Flipflop


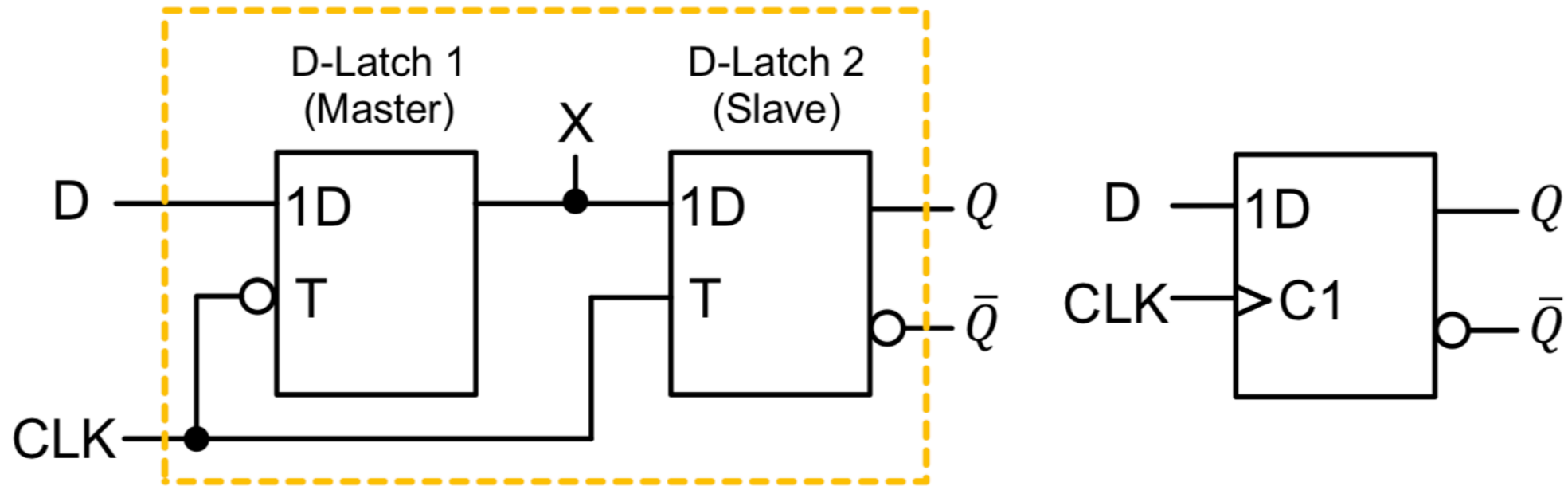


Ausgang wird zu D bei jeder positiven Taktflanke

SR-Flipflop

 


JK-Flipflop (Jump - Kill)

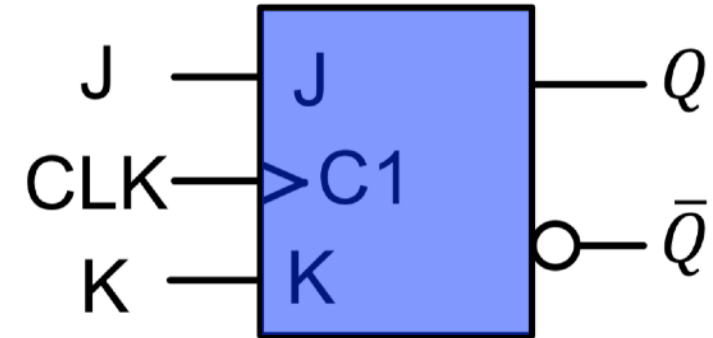 

Fall	J	K	Q_{1n+1}	Q_{2n+1}
1	0	0	Q_{1n}	Q_{2n}
2	0	1	0	1
3	1	0	1	0
4	1	1	$\overline{Q_{1n}}$	$\overline{Q_{2n}}$



speichern
 rücksetzen
 setzen
 wechseln

T-Flipflop (Toggle)

 


Signal “toggelt” (= wechselt) bei jeder Taktflanke

T-Flipflop mit 2 Eingängen

  

Signal "toggelt" nur, wenn $T = 1$

Transmission Gate

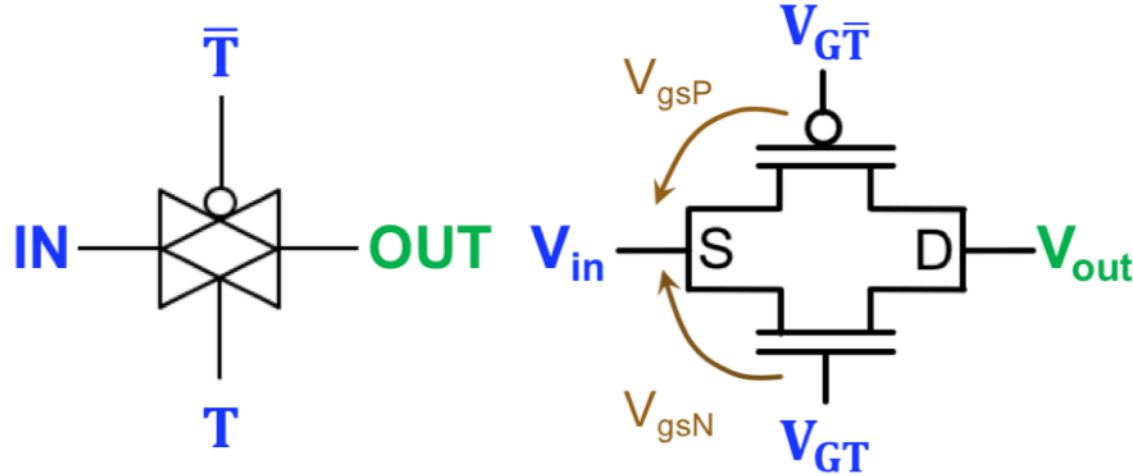

Schaltsymbol


CMOS Schaltung

IN	T	Widerstand	OUT
0	0	hochohmig	-
0	1	niederohmig	0
1	0	hochohmig	-
1	1	niederohmig	1

PMOS leitet, wenn $V_s = 1$ und $V_g = 0$


NMOS leitet, wenn $V_s = 0$ und $V_g = 1$

D-Flipflop mit Transmission Gates

 


8 NMOS und 8 PMOS

Rücksetz-Eingang

 

Speicherzustand kann jederzeit auf 0 zurückgesetzt werden

Master-Slave Flipflop

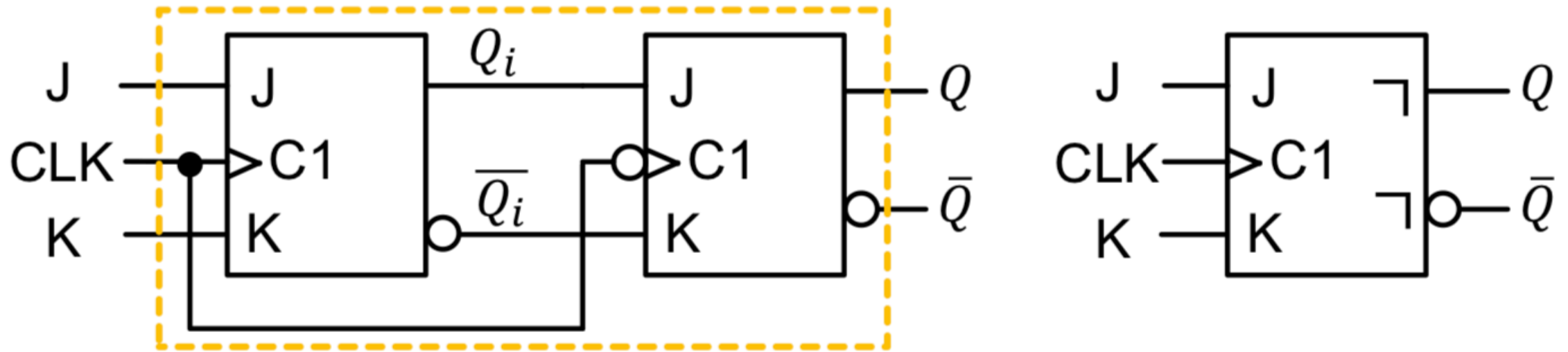

Informationen werden bei steigender Taktflanke eingelesen aber erst bei fallender ausgegeben

Maximale Taktfrequenz



- Wenn mindestens 2 Flipflops in Serie
- t_{pd} = Verzögerungszeit (Durchlaufzeit)
- t_s = Setup-Zeit (Wie lange ein Signal vor einer Taktflanke unverändert sein muss)
- t_h = Hold-Zeit (Wie lange ein Signal nach einer Taktflanke unverändert sein muss)

$$T_{min} - t_{s,ff2} \geq t_{pd,ff1} + t_{pd,ks}$$

$$f_{max} = 1/T_{min}$$


Frequenzteiler

  - T-Flipflops oder J-K-Flipflops mit $J = K = 1$
- n Flipflops in Serie führen zu einer Reduktion um 2^n



Dualzähler

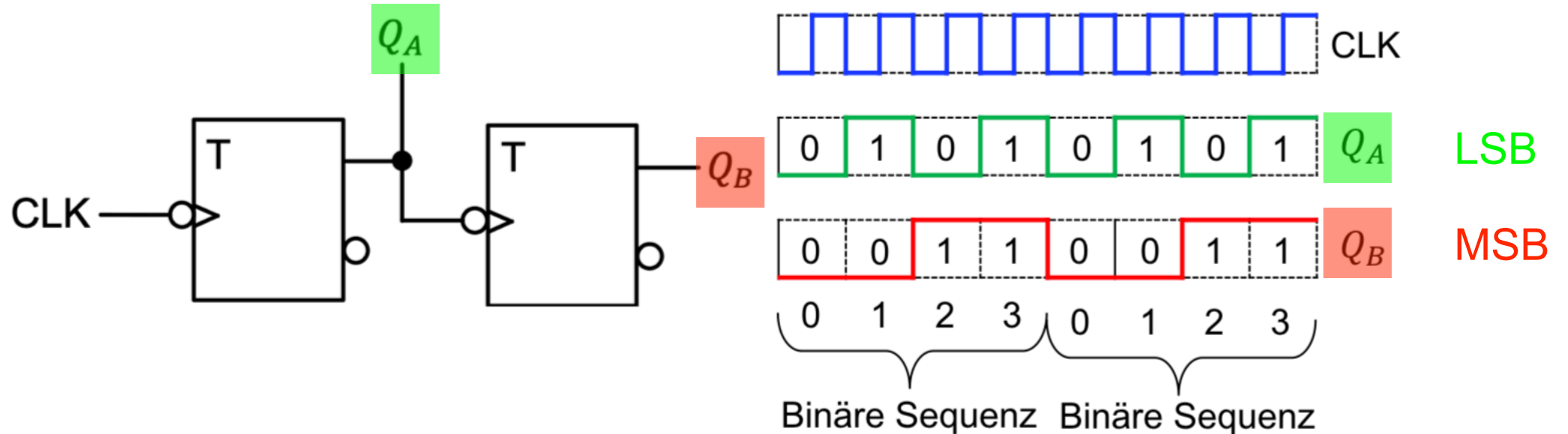- T-Flipflops oder JK-Flipflops mit $J = K = 1$
- Bei n Flipflops Zahlen bis $2^n - 1$



Automaten

Automaten



Hier nur synchrone Automaten betrachtet (alle FF haben das gleiche Taktsignal)

Finite State Machine (= Endliche Automaten)

- mögliche Eingabebezeichen
 - mögliche Ausgabebezeichen
 - intern gespeicherte Zustände
- } sind endlich

Beschreibung von Automaten

- X = Eingabealphabet
- Y = Ausgabealphabet
- Z = Zustandsmenge
- Z_0 = Anfangszustand
- F_{c1} = Übergangsfunktionen
- F_{c2} = Ausgangsfunktionen

Mealy - Automat

- Ausgang von Eingang und internem Zustand abhängig
 - $Y_n = f_{C2}(X_n, Z_n)$
 $Z_{n+1} = f_{C1}(X_n, Z_n)$
-

Moore - Automat

- Sonderfall vom Mealy-Automat
- Ausgang hängt nur vom internen Zustand ab
- $Y_n = f_{C2}(Z_n)$
 $Z_{n+1} = f_{C1}(X_n, Z_n)$
- Medwedjew-Automat, wenn Ausgang = interner Zustand ($Y_n = Z_n$)

Zustandsfolgetabelle

$$v_{max} = 2^{e+m}$$

No	Eingang X_n	Momentaner Zustand Z_n	Folgezustand Z_{n+1}	Ausgang Y_n
1	x_1, x_2, \dots, x_e	$z_{1n}, z_{2n}, \dots, z_{mn}$	$z_{1n+1}, z_{2n+1}, \dots, z_{mn+1}$	y_1, y_2, \dots, y_b
\vdots				
v				


$$e+2m+b$$

Zustandsdiagramm – Mealy

Zustände

Eingänge

Ausgänge

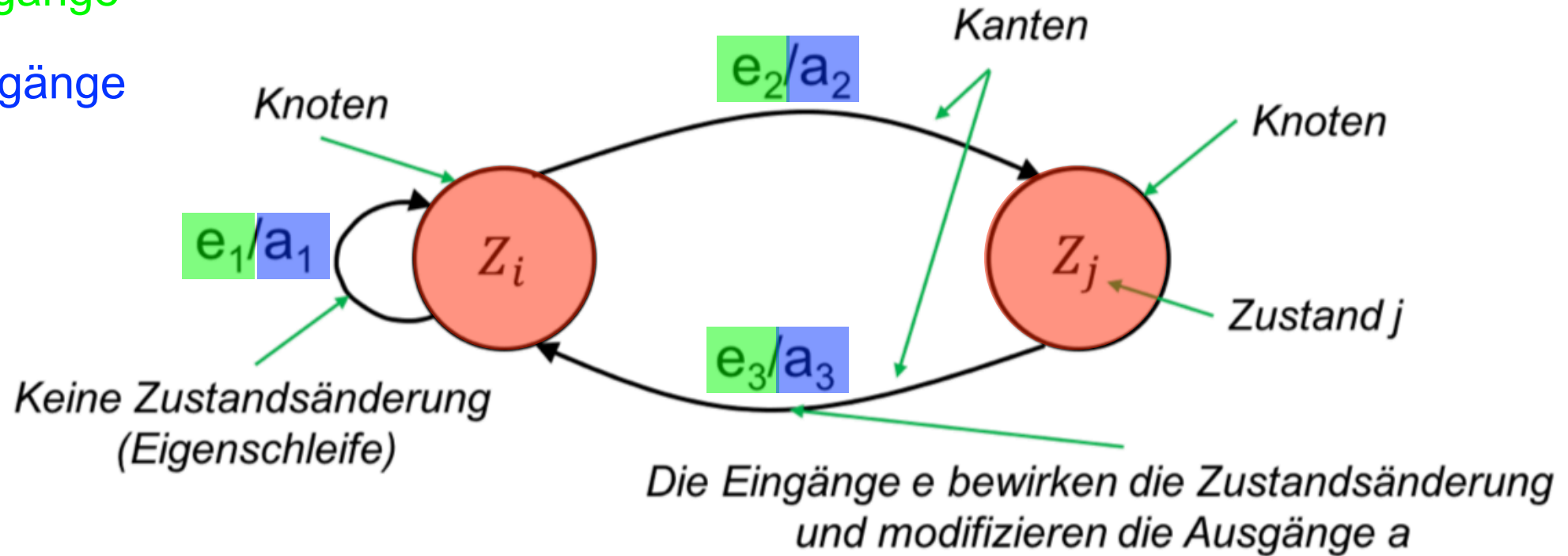


Zustandsdiagramm – Moore

Zustände

Eingänge

Ausgänge

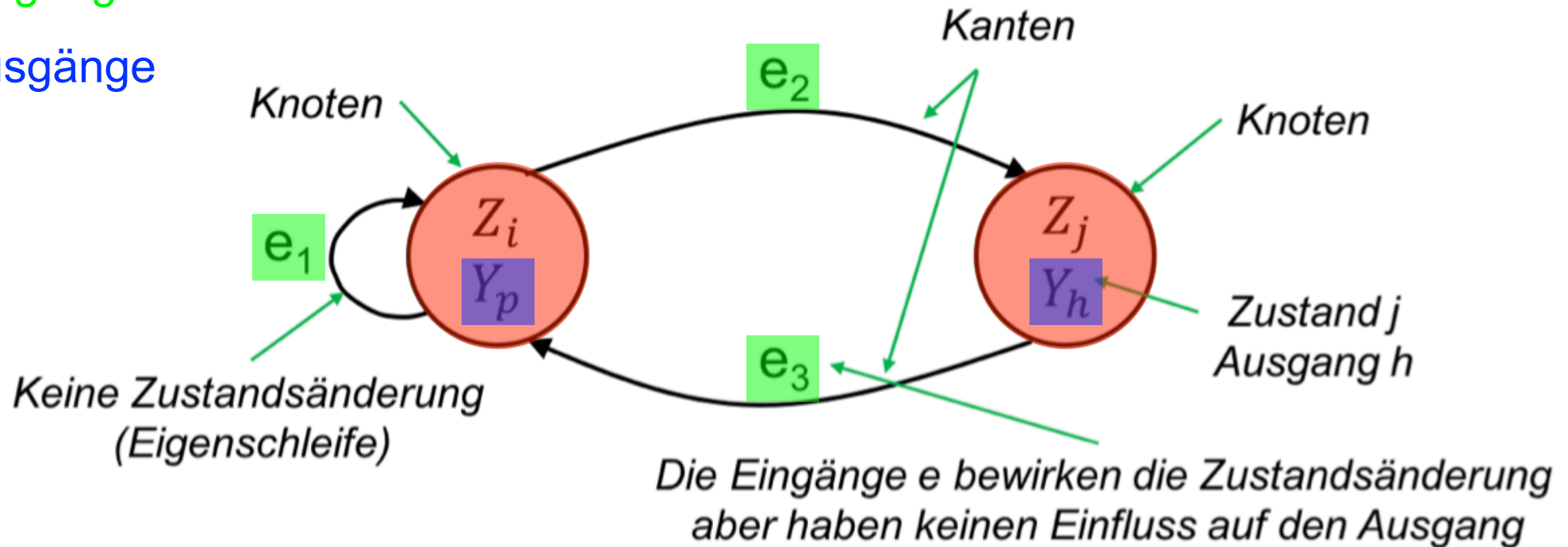

Automatensynthese

- Zustandsmenge bestimmen
- Ein- und Ausgangvariablen bestimmen und Zustände kodieren
- Zustandsdiagramm zeichnen
- Zustandsfolgetabelle aufstellen
- Die Ausgangs- und Zustandsübertragungsfunktionen herausfinden
- Schaltplan zeichnen

Mealy - Moore - Umwandlung

- Mealy lässt sich immer in Moore umwandeln
- Einfach wenn die Zustände immer den gleichen Ausgang produzieren
- Sonst neue Zustände definieren

Dynamisches Verhalten

Mealy-Automat


- Änderung des Eingangs wird sofort am Ausgang sichtbar

Moore-Automat

- Änderung des Eingangs wird erst bei der nächsten Taktflanke am Ausgang sichtbar


Synchronisierung der Eingänge

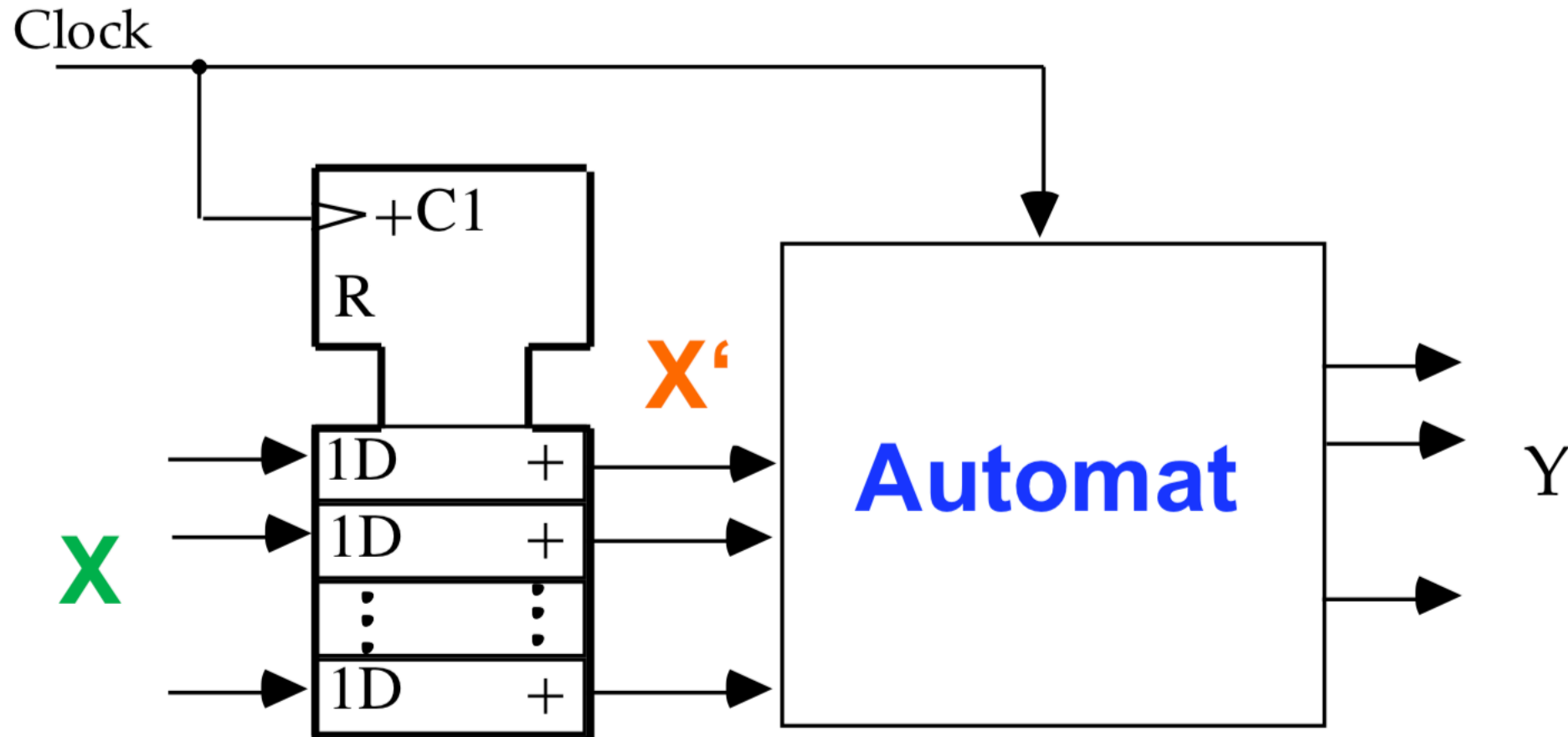- Eingänge werden gespeichert und erst mit der nächsten Aktiven Taktflanke eingegeben




Frequenzteiler

- Zum reduzieren von Frequenzen

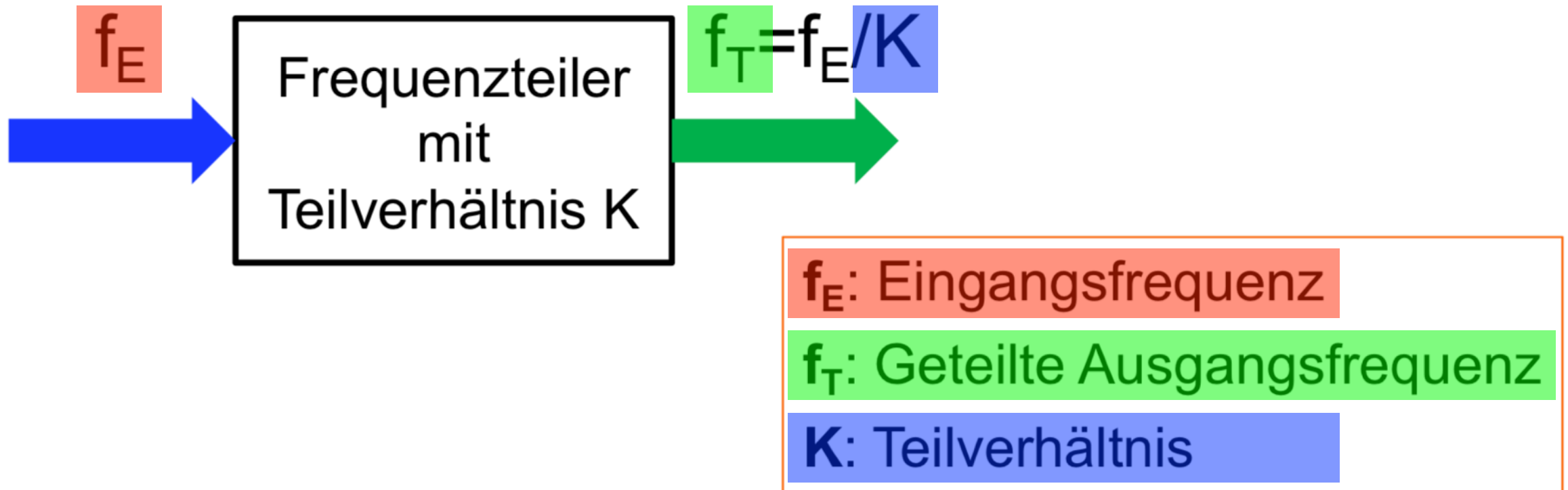


Flipflops als Frequenzteiler

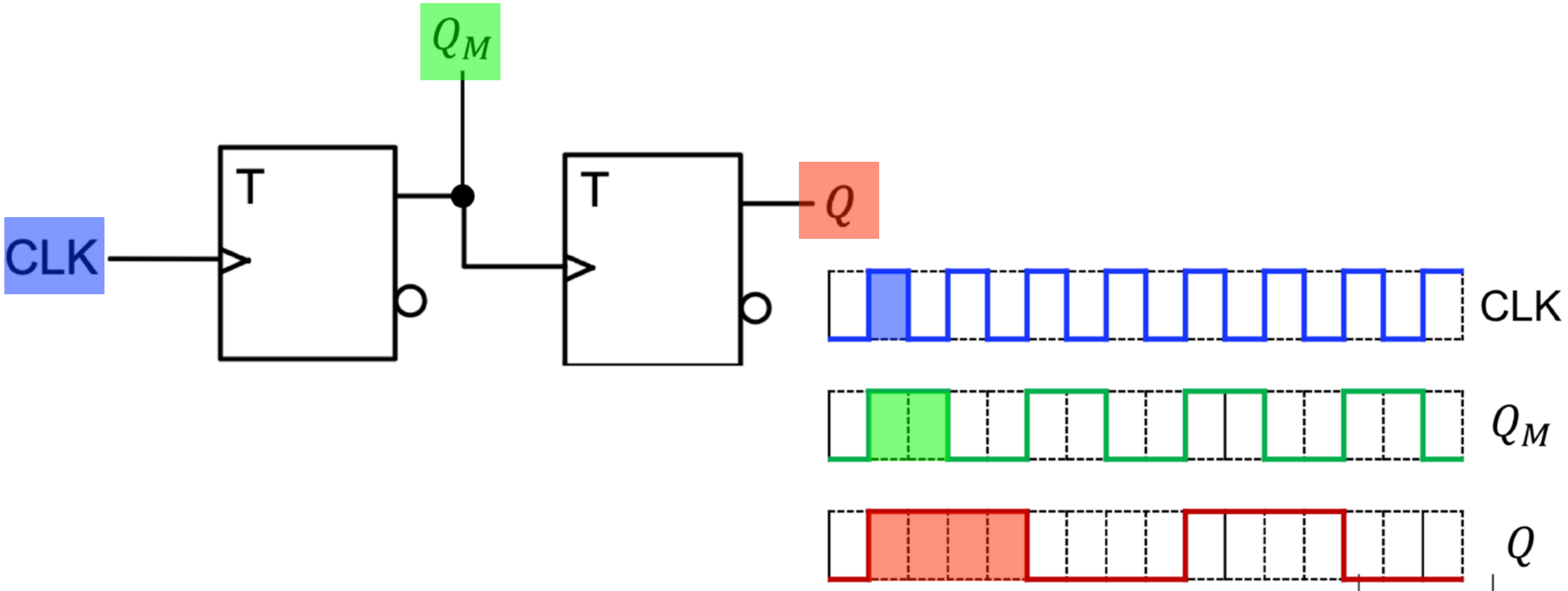- n Flipflops führen zu einer Reduktion von 2^n




Zähler

 - Zählen bis zu einer bestimmten Zahl und fangen dann wieder von vorne an
- Vorwärts zählen = +1 in jedem Schritt
- Rückwärts zählen = -1 in jedem Schritt




Dualzähler = Asynchrone Zähler

 - Kaskadierung von T-Flipflops
- Mit n Flipflops kann man bis $2^n - 1$ zählen
- Einzelverzögerungen der Flipflops kumulieren sich \longrightarrow Asynchron
- Maximale Taktfrequenz: $f_{max} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n t_{pd,i}}$



Modulo-n Zähler

 - Zählt bis n und springt dann zurück auf einen vorgegebenen Startzustand
- Umsetzbar als Asynchronzähler und Synchronzähler



Modulo-n Synchronzähler

- Alle Eingänge liegen auf dem gleichen CLK (schalten gleichzeitig)
- Sind Medwedjew-Automaten
- Entwerfen wie Automaten

Zustandsgraph → Folgezustandstabelle → Karnaugh Diagramme → Schaltplan

Karnaugh Diagramm & Flipflops

D - Flipflops

- Karnaughdiagramm normal

JK - Flipflops

- Karnaughdiagramm mit Felder für Q und !Q

Q_{1n+1}

Q_3Q_2 Q_1	00	01	11	10
0				
1				

Q_3Q_2 Q_1	00	01	11	10
0				
1				


Q_{2n+1}

Reversible Zähler

- Zum vorwärts und rückwärts Zählen
- $X = 0$: Addition
- $X = 1$: Subtraktion


4 D-Flipflops mit
gleichem CLK

1 wird addiert
(subtrahiert)

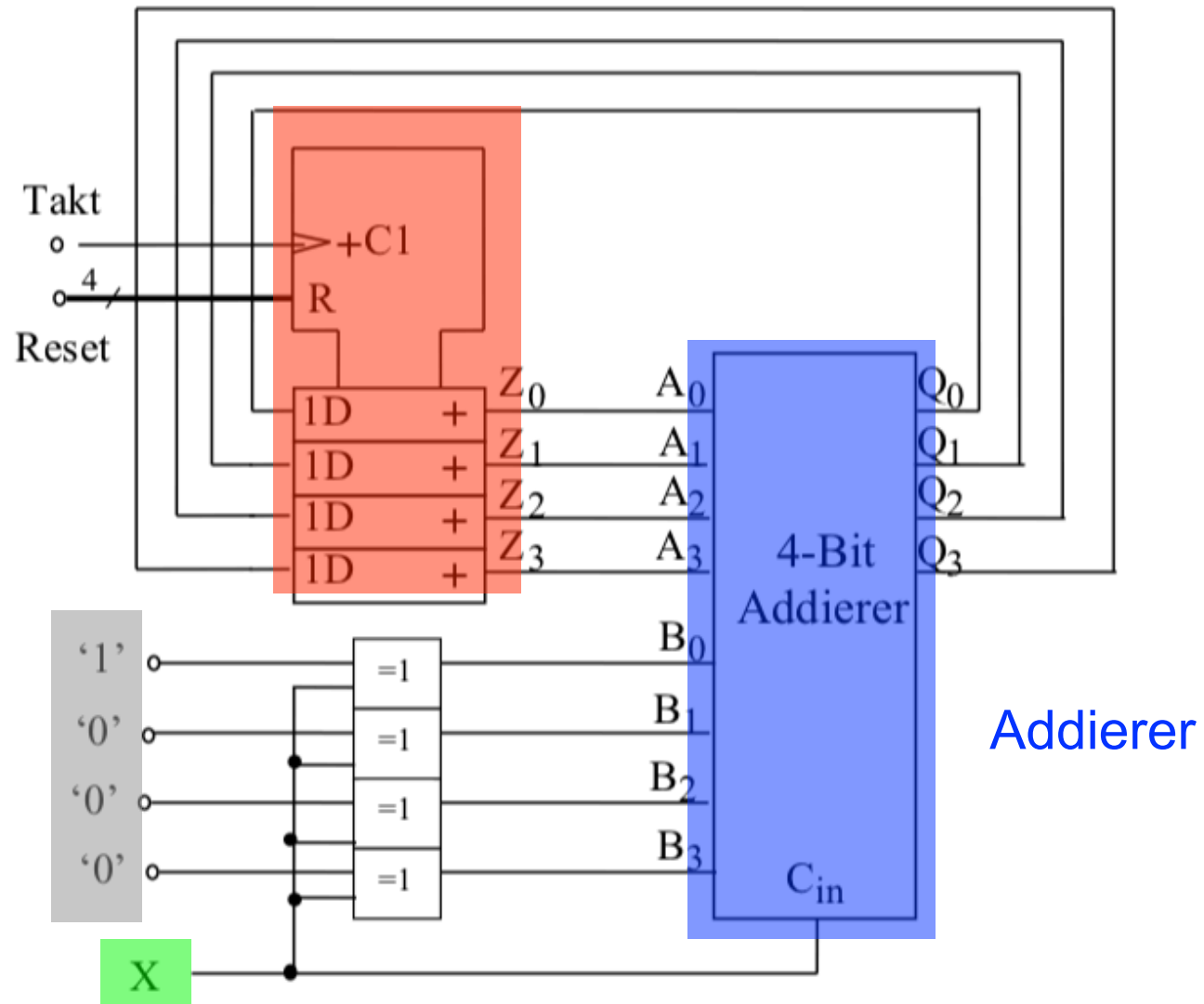

Frequenzteiler mit Zähler


- Um Frequenz beliebig einzustellen

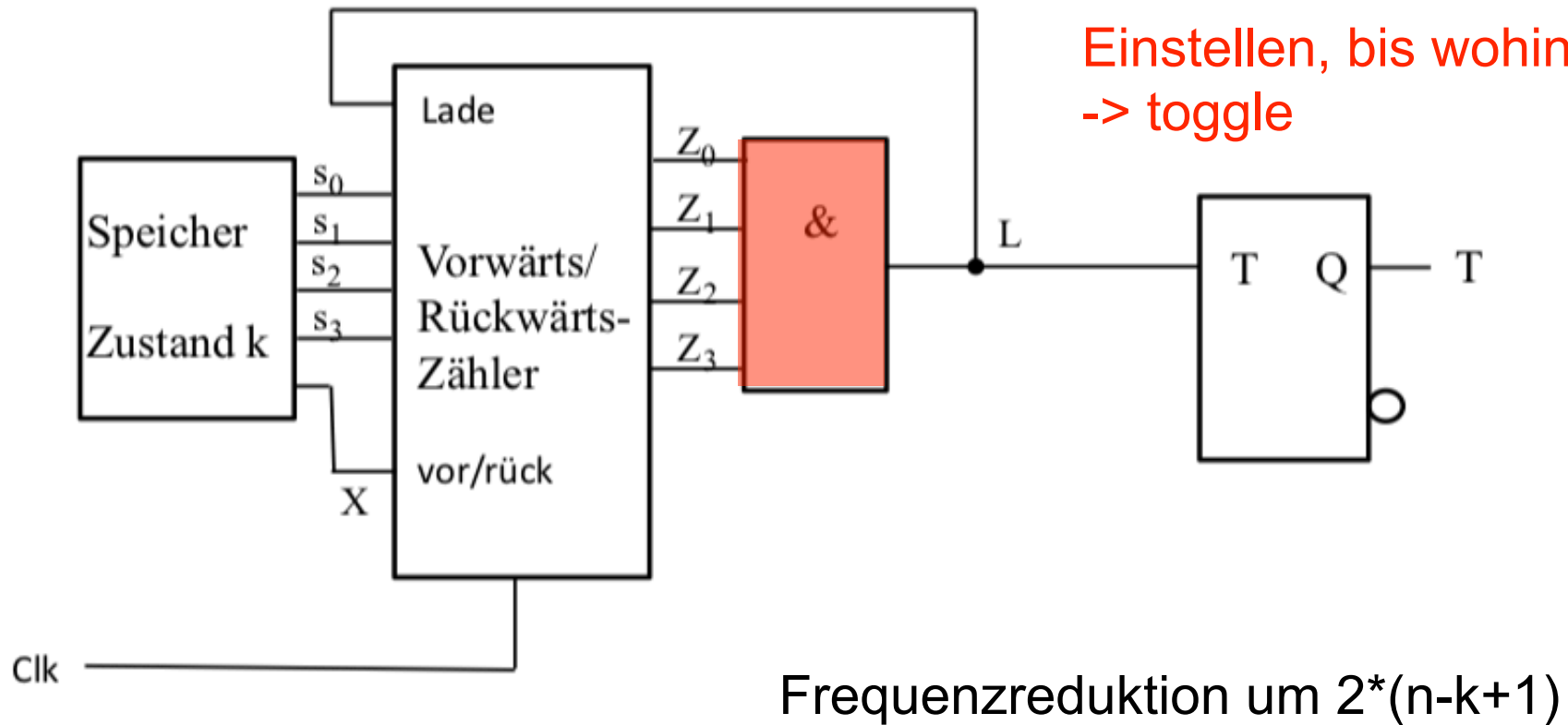

Speicher

Schieberegister

 - n = Anzahl Flipflops
 - n Bits können gespeichert werden
 - n Taktflanken um Bits einzulesen
- Nachteil: Teuer und Platzintensiv



Speichermedien


- Magnetband
 - Plattenlaufwerk
 - DRAM
 - Flash
-

Speicherfunktionen

- ROM = Read Only Memory
- RAM = Random Access Memory


SRAM

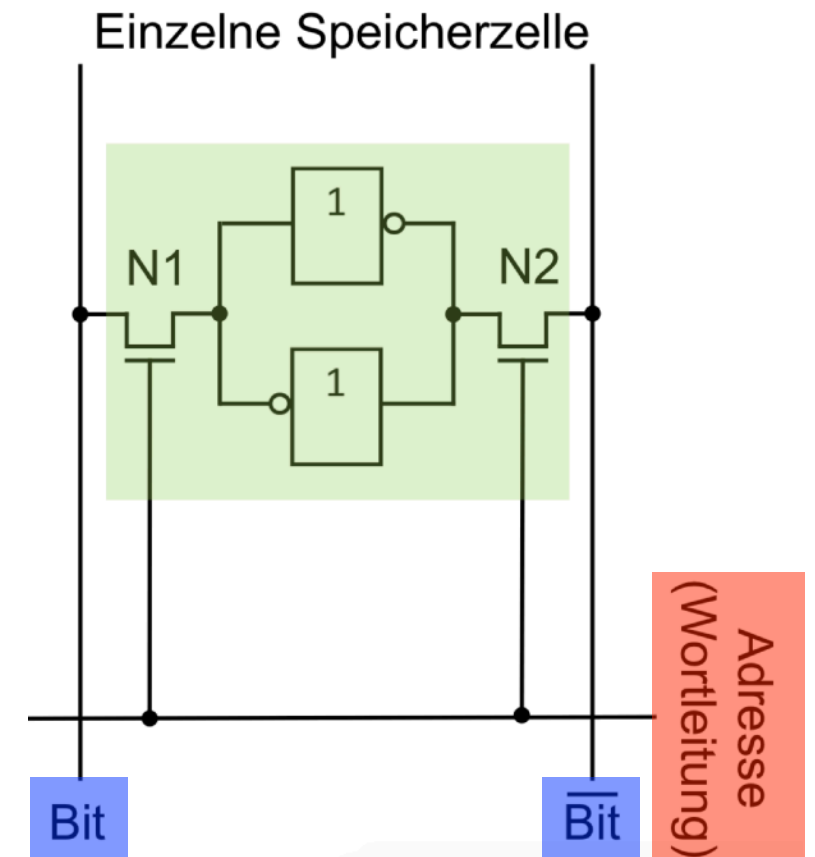- static random access memory
 - Speicherzelle wird angewählt
 - Speicherinhalt wird gesetzt/gelesen
-
- lesen: Bit = 1, !Bit = 1
 - 1 schreiben: Bit = 1, !Bit = 0
 - 0 schreiben: Bit = 0, !Bit = 1



DRAM

 
- dynamic random access memory
- Speicherzelle wird angewählt
- Speicherinhalt wird gesetzt/gelesen




ROM

- Read only memory
- werden bei Produktion programmiert

Speicherzelle für eine 0

 


Speicherzelle für eine 1

 

PROM

 - Programmierbare ROM
- Als 1 oder 0 programmierbar



Basisprüfung

Tipps

Tipps

- Macht euch klar, was eure Stärken sind.
- Ihr müsst nicht alles lösen.

Fragen?

Viel Erfolg!