

# Übung 1 Logische Verknüpfungen

**Josephine Loehle**  
jloehle@student.ethz.ch



# Über mich

- Josephine Loehle ([jloehle@student.ethz.ch](mailto:jloehle@student.ethz.ch))
- Elektrotechnik 3. Semester
- Hobbies: Geige, Klavier, Tennis, Japanisch
  
- Vorstellungsrunde?


# Ablauf einer typischen Übungsstunde

- Theorie
- Beispielaufgabe/Quiz
- Vor-/Nachbesprechung der Serien
- Zeit zum Serien lösen und Fragen stellen
  
- Bonus: 7 Serien + 2 Prüfungen
- Abgabe Serien in Übungsstunde oder per Mail ([jloehle@student.ethz.ch](mailto:jloehle@student.ethz.ch))
- Slides auf Website (<https://www.n.ethz.ch/student/jloehle/>)


# Theorie
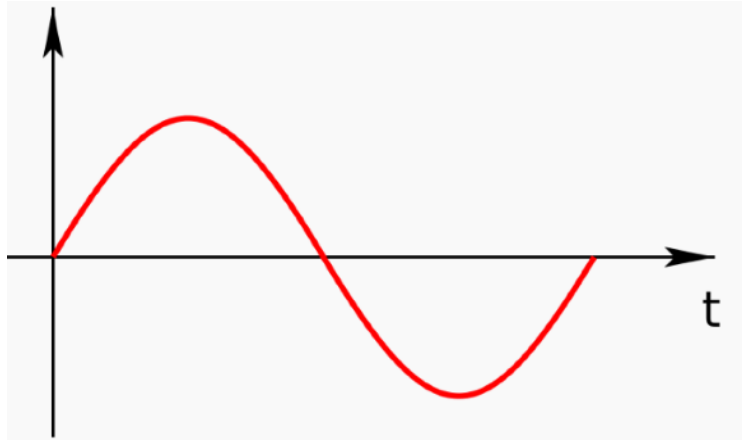
# Analog vs. Digital


- Kontinuierlich = unendlich...
- Diskret = abzählbar...




Analog

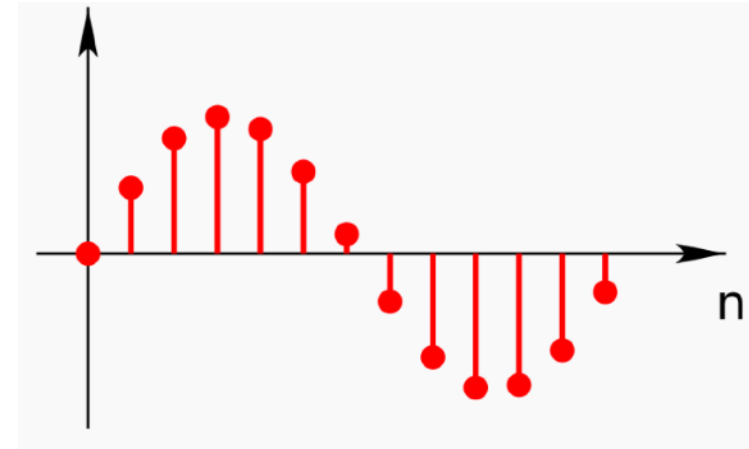

Zeitdiskret

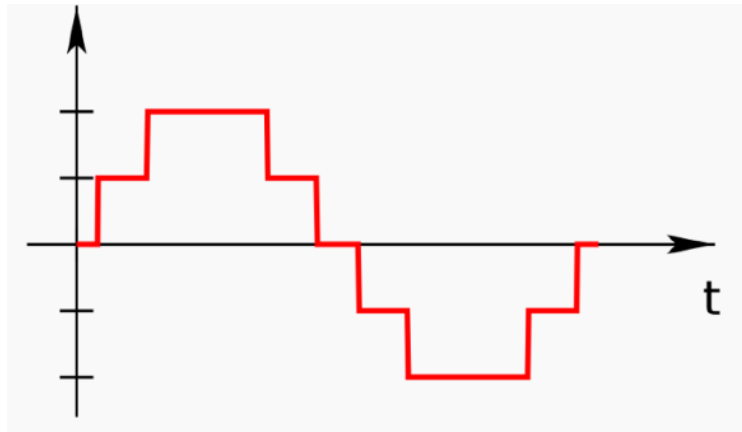

Wertediskret


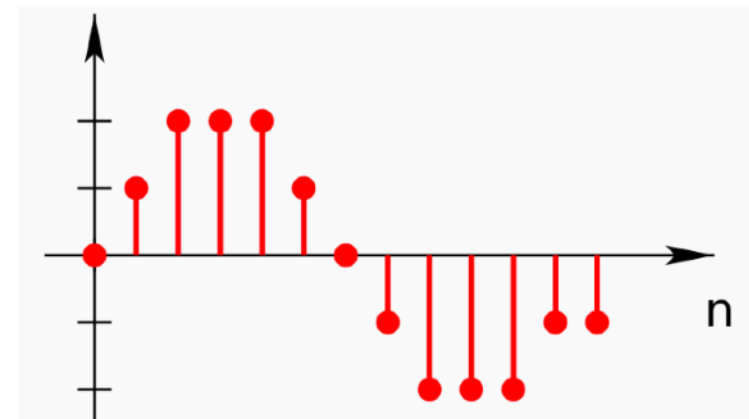


Digital

# Zweiwertige Logik – Bits
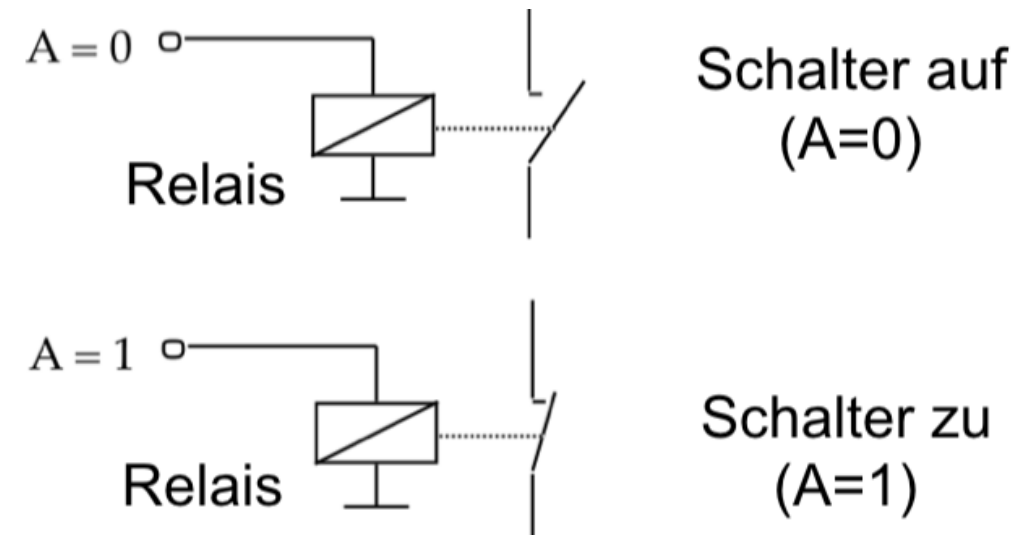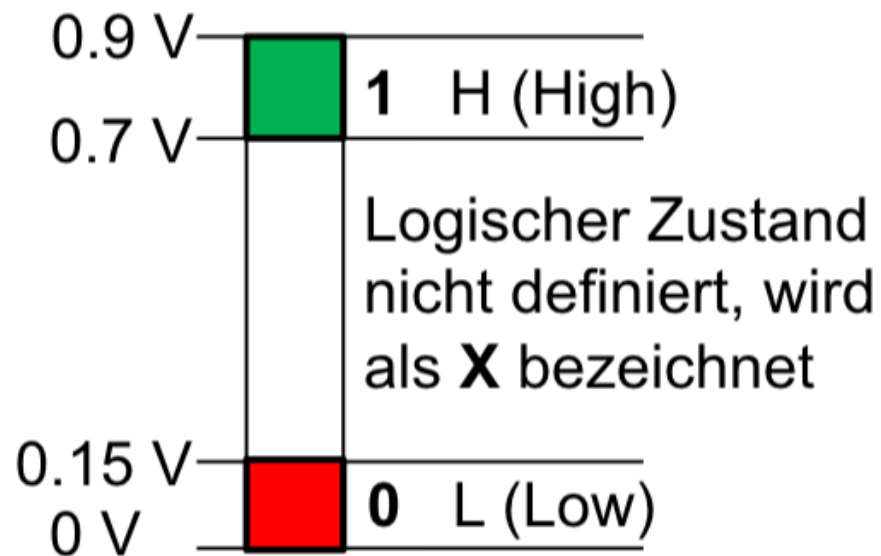
## Bits

- 2 binäre Zustände: 0 & 1
- n Bits können  $2^n$  Zustände beschreiben
- MSB ... LSB



# Wahrheitstabellen

- N Eingänge
- M Ausgänge

$2^N$  Zeilen




A	B	C	Y
0	0	0	$f(0,0,0) \in \{0,1\}$
0	0	1	$f(0,0,1) \in \{0,1\}$
0	1	0	$f(0,1,0) \in \{0,1\}$
0	1	1	$f(0,1,1) \in \{0,1\}$
1	0	0	$f(1,0,0) \in \{0,1\}$
1	0	1	$f(1,0,1) \in \{0,1\}$
1	1	0	$f(1,1,0) \in \{0,1\}$
1	1	1	$f(1,1,1) \in \{0,1\}$

M + N Spalten

# UND-Verknüpfung

- $Y = 1$ , wenn  $A = 1$  &  $B = 1$

Hier verwendet

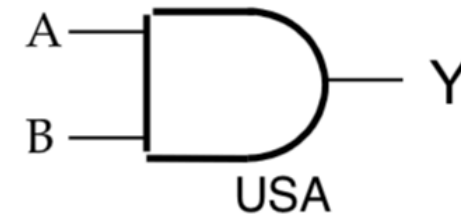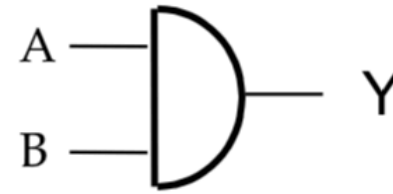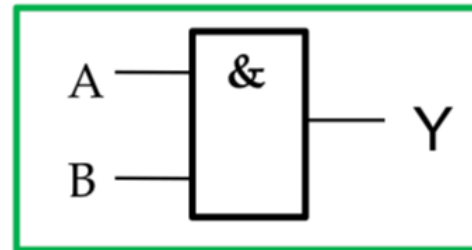

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = A \wedge B$$

$$Y = A \cdot B$$



Hier verwendet



# ODER-Verknüpfung

- $Y = 1$ , wenn  $A = 1$  &/oder  $B = 1$

Hier verwendet

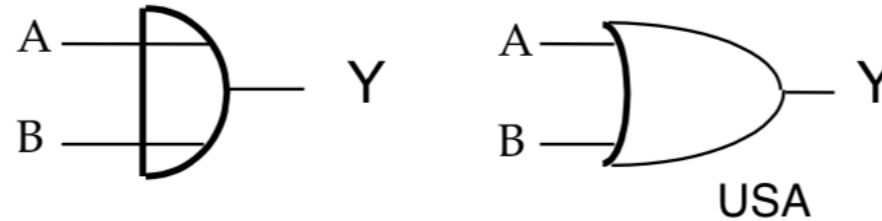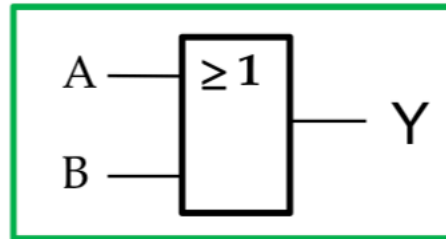




A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$Y = A \vee B$$

$$Y = A + B$$

# INVERTER

- $Y = 1$ , wenn  $A = 0$

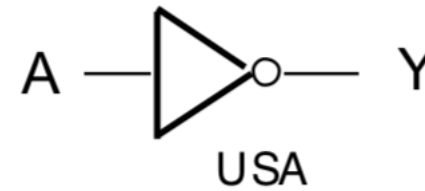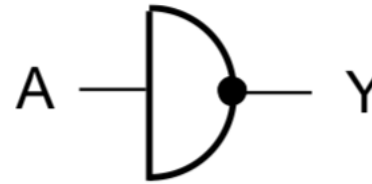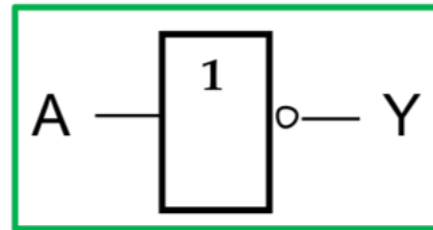


A	Y
0	1
1	0

Hier  
verwendet

$$Y = \bar{A}$$
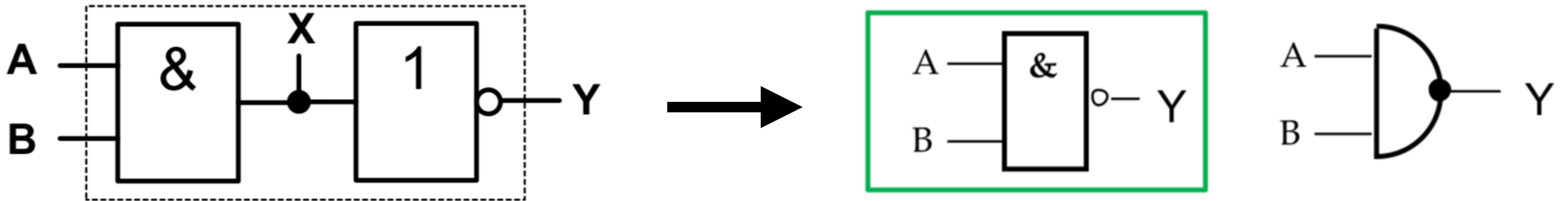
# NAND-Gatter

- $Y = 1$ , wenn  $A = 0$  &/oder  $B = 0$



A	B	X	Y
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


$$Y = \overline{A \wedge B}$$

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

Hier verwendet

# NOR-Gatter

- $Y = 1$ , wenn  $A = 0$  &  $B = 0$

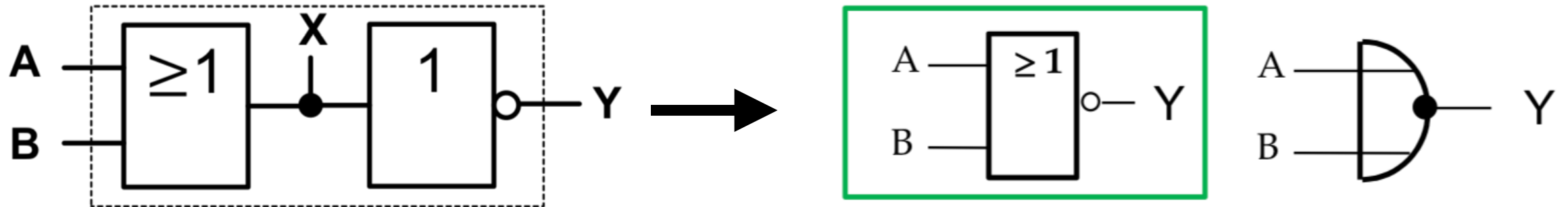

A	B	X	Y
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0


$$Y = \overline{A \vee B} \qquad Y = \overline{A + B}$$

# XOR-Gatter

- $Y = 1$ , wenn  $A = 0$  oder  $B = 0$

A	B	X	Y
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Hier verwendet

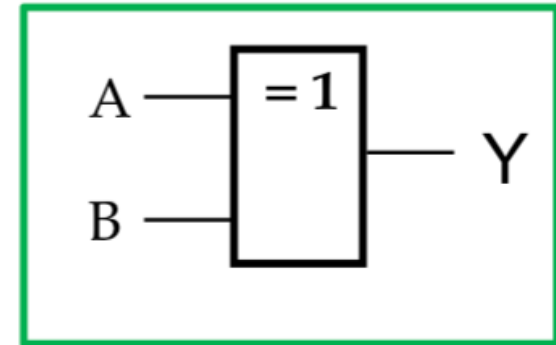


Hier verwendet

$$Y = A \oplus B$$


# XNOR-Gatter

- Invertiertes XOR-Gatter

$$Y = \overline{A \oplus B}$$

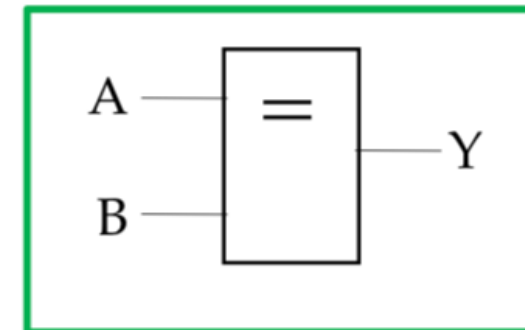

# Aufgabe

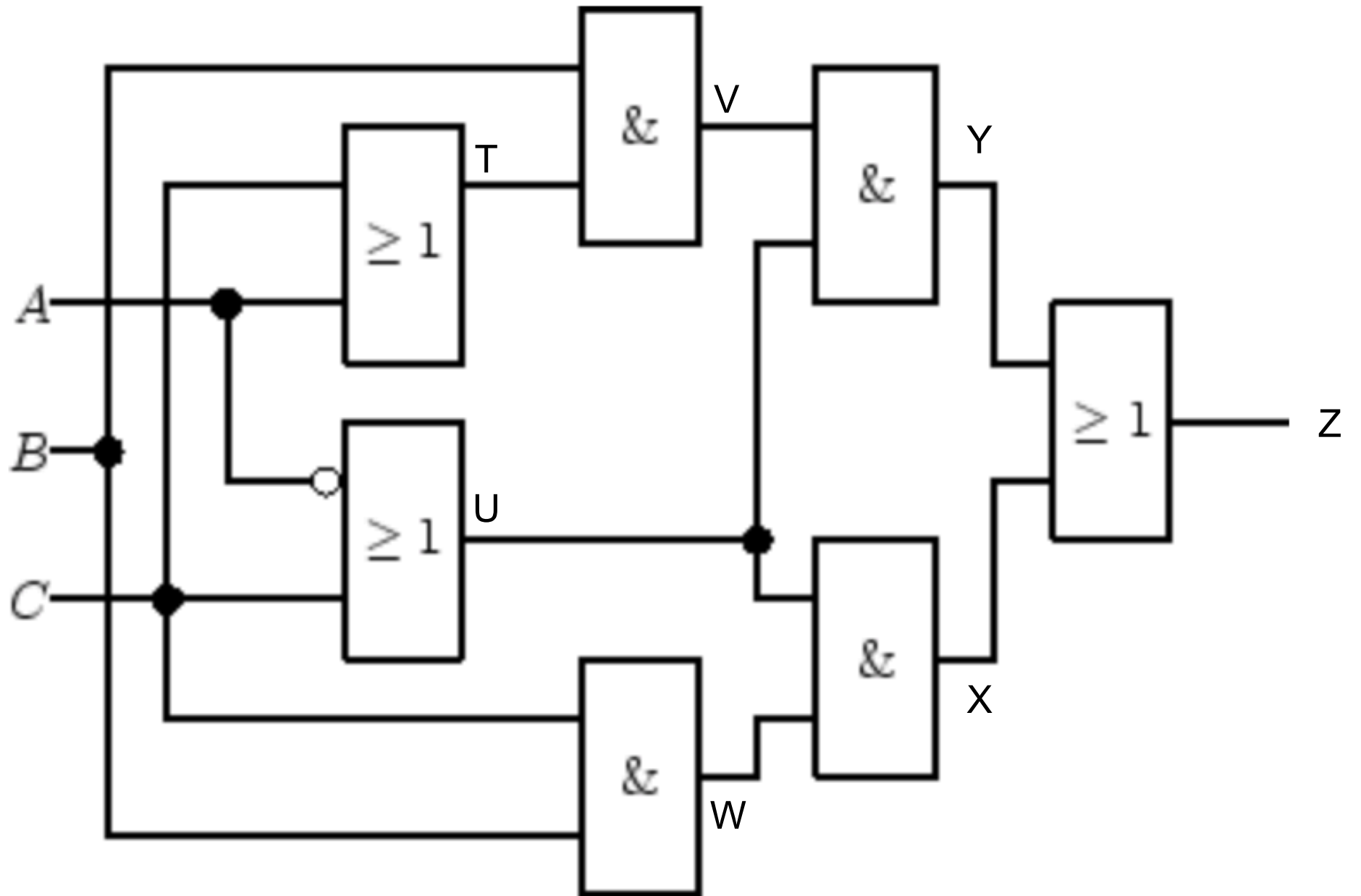

A	B	C	T	U	V	W	X	Y	Z
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$$T = A + C$$

$$V = B * T$$

$$X = U * W$$

$$Z = X + Y$$

$$U = !A + C$$

$$W = B * C$$

$$Y = U * V$$





<https://www.n.ethz.ch/student/jloehle/>