



Elektrotechnik 1

Übung 7 – Zeitlich veränderliches EM-Feld





Theorie: Induktivität

Induktivität L = Fähigkeit, magnetisch Energie zu speichern

(Ähnlich wie Kapazität C vom Kondensator)
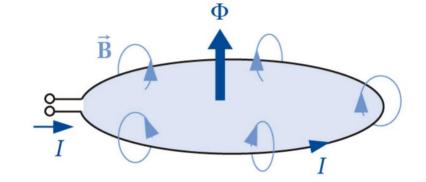
$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{N\Phi A}{I}$$



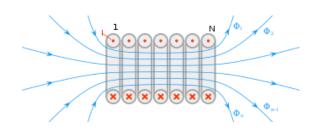


$$[L] = H = Vs/A$$

 $\Phi = N\Phi_A$ ist der mit der Spule verkettete Fluss (jede Stromschleife addiert Fluss)




Theorie: Zeitabhängigkeit

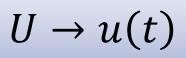

Zeitabhängige Spannung

$$I \rightarrow i(t)$$

Zeitabhängiger Strom

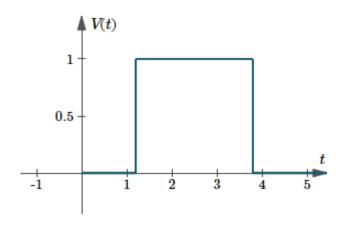




Theorie: Induktion (Gesetz von Faraday)

$$\oint_{C} \vec{E}(t) dS = -\frac{d}{dt} \iint_{A} \vec{B} d\vec{A}$$

$$u(t)$$


$$\Phi$$

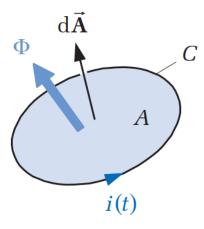
Maxwell GleichungGesetz von Faraday (1825)




$$U_{ind}(t) = -\frac{d \Phi}{dt}$$

Beispiel: Leiterschleife im Magnetfeld

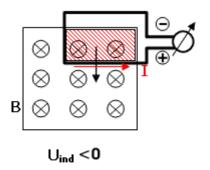

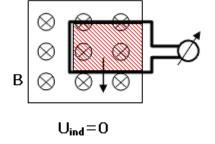

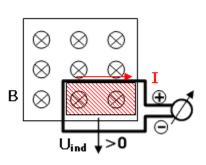

Änderung der Fläche

Flächenzunahme

Fläche bleibt konstant

Flächenabnahme

$$U_{ind}(t) = -\frac{d \Phi}{dt} = -N \cdot \frac{d}{dt}(B \cdot A)$$

N = Windungen der Leiterschleife

$$U_{ind}(t) = -N \cdot B \, \frac{dA}{dt}$$


Merke! Es gibt nur eine induzierte Spannung bei einer Änderung von B oder A



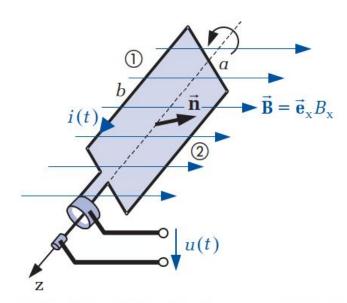Beispiel: Generator

Prinzip der Änderung der Fläche

$$U_{ind}(t) = -N \cdot B \, \frac{dA}{dt}$$



Drehbewegung einer Leiterschleife in einem homogenen Magnetfeld

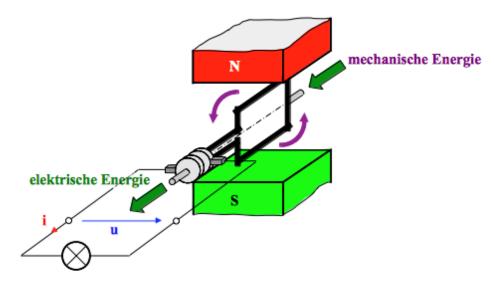



Bild 17-1: Prinzipielle Wirkungsweise eines Wechselspannungsgenerators

Das selbe gilt für Elektromotoren



Theorie: Induzierte Spannung / Lenzsche Regel

$$U_{ind} = -\frac{d \Phi}{dt}$$

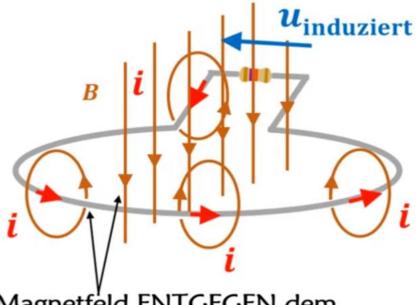

Entstehendes Magnetfeld ENTGEGEN dem äußeren Magentfeld


Lenz'schen Regel (nach H. F. E. Lenz, 1804 – 1865):

Merke

Der induzierte Strom ist so gerichtet, dass er die Ursache seines Entstehens zu verhindern sucht.




Theorie: Selbstinduktion

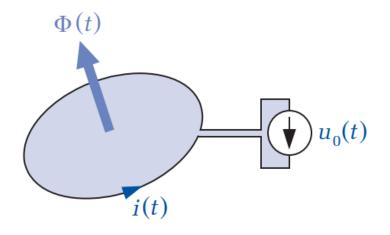


$$\Phi_{\rm ges} = \Phi_{ext} + \Phi_{ind}$$

$$u_L(t) = L \frac{\mathrm{d}\,\mathrm{i}(t)}{\mathrm{d}t}$$

Ausschalten

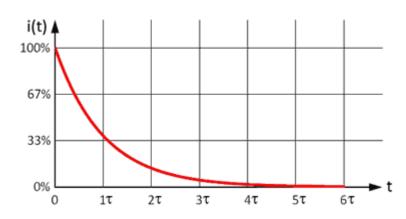


Einschalten

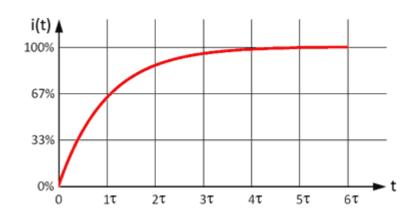



Beispiel: Selbstinduktion

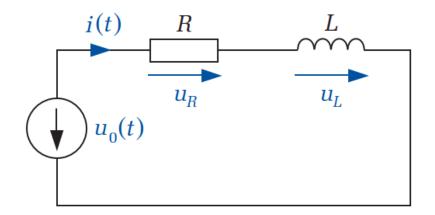

$$U_0(t) = R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} = u_R + u_L$$


Bei Gleichstrom verhält sich eine Spule also wie ein Kurzschluss

Theorie: Serien- und Parallelschaltung bei Induktivitäten

Serienschaltung

$$L_{ges} = \sum L_i$$

$$L_{ges} = L_1 + L_2 + \cdots L_n$$

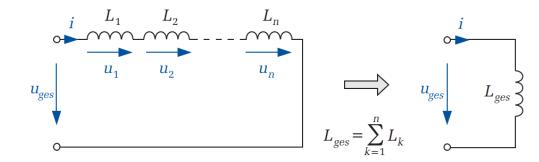


Gleicher Strom durch alle Induktivitäten

Parallelschaltung

$$L_{ges}^{-1} = \sum L_i^{-1}$$
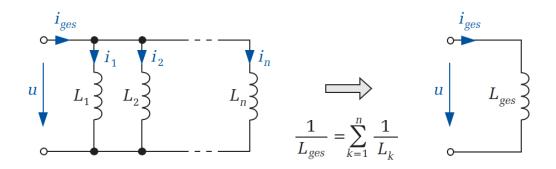
$$\frac{1}{L_{ges}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$



- Spannung ist gleich über jeder Induktivität
- Strom verteilt sich über alle Induktivitäten


Spezialfall 2 Induktivitäten:

$$L_{ges} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$$



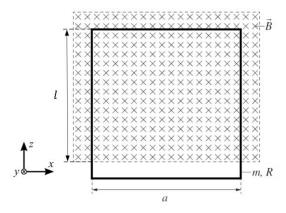Beispiel: Serie 8 A1

Eine quadratische geschlossene Leiterschleife befindet sich in einem rechteckig begrenzten homogenen Magnetfeld mit $B=1.2\,\mathrm{T}$. Die Leiterschleife hat eine Seitenlänge von $a=50\,\mathrm{mm}$, ein Gewicht von $m=2.7\,\mathrm{g}$ und einen Widerstand von $R=2.3\,\mathrm{m}\Omega$. Die Leiterschleife befindet sich anfangs teilweise innerhalb des Magnetfeldes. Nun fällt die Leiterschleife mit einer konstanten Geschwindigkeit v. (Die Erdbeschleunigung ist $g=9.81\,\mathrm{m/s^2}$)



- (a) Wie gross ist der magnetische Fluss $\Phi(v,t)$ durch die fallende Leiterschleife angenommen die Leiterschleife ist zur Zeit t=0 mit einer Tiefe l im Magnetfeld? Wie gross ist der magnetische Fluss nachdem die Leiterschleife das Magnetfeld verlassen hat?
- (b) Wie gross ist der induzierte Strom $I_{ind}(v)$ und in welche Richtung fliesst der Strom?





Beispiel: Serie 8 A3

